

Nr 1 1978


Pris 8:-

MIKRODATORN

Smådatortidningen



EXPAND YOUR D2

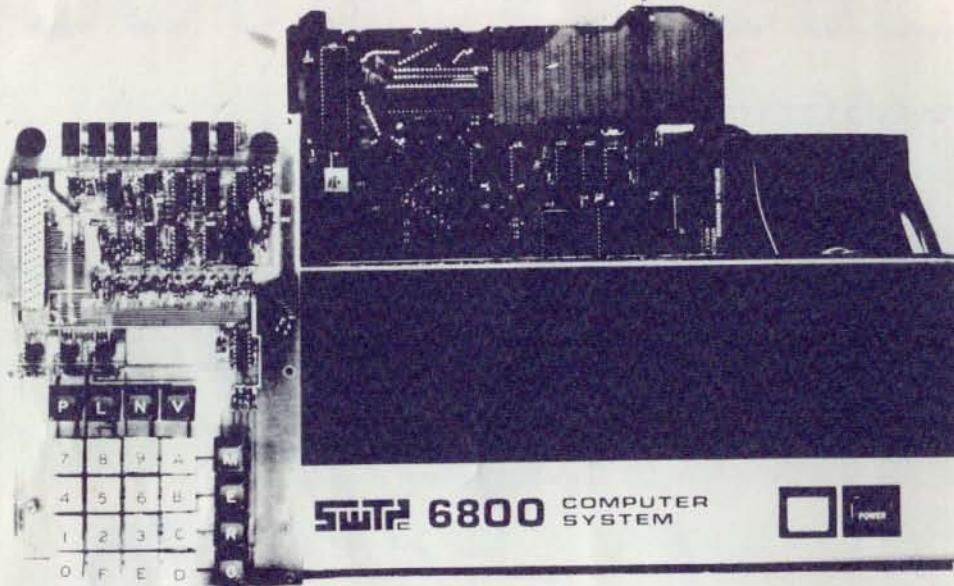

The D2 ADAPTOR lets you economically upgrade to: 48K Bytes of RAM — Terminal Input — Additional I/O

Have you ever wished for an economical, simple method of expanding the memory, adding additional output ports, or using terminal input with your "Motorola" MEK6800-D2? Our D2 ADAPTOR now makes this possible. Instead of a dead end you can now have a system that is expandable and which can be upgraded to 48K of RAM and over a Megabyte of on-line disk storage.

PHASE 1—

D2 phase one allows you to expand the RAM memory that may be accessed from the D2 hex pad to 32K bytes. It also provides power for the D2 card and the additional RAM. It provides the basis for additional expansion of capabilities and upgrading to terminal input, disc storage and additional I/O.

D2-P1 Kit—Power supply, chassis, mother board and adaptor card..... 695:- inkl. moms

Naturligtvis lagerförlag för vi HELA SWTPC:s datorsystem.

PHASE 2—

Phase two converts your D2 to a normal microcomputer. It consists of the standard processor card and monitor used in our 6800 system—less the usable parts from your D2. (MC 6800 and MC 6810) and a serial interface. You now have terminal input, up to 48K of RAM/EPROM capability, up to eight I/O ports, and compatibility with a wide variety of reasonably priced software.

D2-P2 Kit—MP-A2 processor and serial interface kit (less noted parts)..... 1075:- inkl. moms

Innehåll

Nr 1 Årg 1

MIKRODATORN

Ledare	4
Nyheter	5
Böcker	8
Virteknik	9
Bygg själv:	
Mikrodatorsystem i Europaformat	12
CPU-kort med 8085	13
Nättaggregat	17
Logikpenna	27
Mikroprocessor 8085	19
Provbyggt Sabtronic DMM	28
DATA-skolan	29

0758/18598

Skicka gärna in redaktionellt material till redaktionen men vi kan inte ansvara för icke beställda manus eller bilder.

ISSN 0348-4009

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Lennart Zetterström

Förlagschef: Lauri Pappinen

Medarbetare: Lennart Medin

Tryckt hos Göstas Snabboffset AB, Sthlm 1978

Copyright Tidningen MIKRODATORN, 1978

Hela årsprenumerations (6 nr) 43:-

Lösnr. 8:-.

ANNONSÖRER I DETTA NUMMER

Smådatorinstitutet AB
Swedish Electronics HB
Cogito Computer Systems KB
Hobby Data
Mefa Electronic Import
Jarl Johansson Systemering AB
DILECTRA
Dextraferm AB
BIHAB Elektronik
NORDKONSULT

MIKRODATORN, BOX 109, 126 22 HÄGERSTEN 08-45 57 74

POSTGIRO 5 37 00-1



Lennart Zetterström

Mikrodatorn – något för dig?

Ingen kunde väl ana dec 1971 att Intels mikrodator 8008 och dess efterföljare skulle få en så snabb och utbredd spridning. En del hävdar att mikrodatorn är en större uppföring än bilen eller flygplanet. Dessa fortskaffningsmedel är bara en förlängning av benen medan mikrodatorn är ett hjälpmedel för hjärnan.


Idag finns kvalificerad datautrustning tillgänglig för alla till samma pris som en stereoanläggning. Det kanske inte är så konstigt att intresset har blivit lavinartat. För att tillgodose detta stora intresse tyckte vi att det var dags med en ny tidning. Många har väntat på en sådan här tidning – här är den!

Förhoppningsvis tillfredsställer den många smakriktningar, den är dock på intet sätt färdigstört. Mer Er hjälp vill vi göra en bra tidning ännu bättre. Hör därför gärna av dig med material till artiklar, idéer eller andra synpunkter.

Lennart Zetterström

NYTT

Apple-II

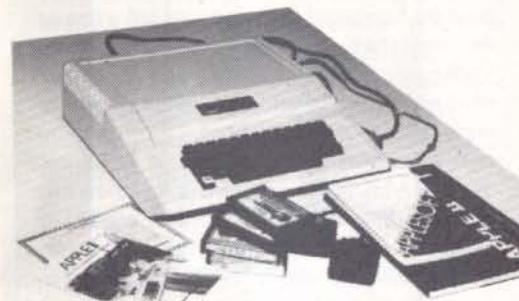

Apple-II kommer från Apple Computer Inc. och pappa till systemet är Stephen Wozniak.

Systemet är uppbyggt på ett moderkort där det finns plats för 48 kbyte RAM, 12 kbyte ROM och 8 stycken bottenkontakter (s k slots) för valfria interfacekort. Kraftaggregatet är typ switchat. Det finns en inbyggd högtalare, vilket gör att man kan komponera musik och datorn spelar upp din truelutt. Musik kan även integreras i ett vanligt program, t ex under spelet Star Wars (stjärnornas krig) hör man hur skeppet blir nedskjutet. Som standard medföljer två s k spelkontroller som används vid spel och grafisk konstruktion. Fyra stycken kan anslutas.


Apple-II använder mikroprocessorn 6502. Som standard levereras systemet med 2 kbyte ROM. Kassettinterfacet jobbar med 1500 baud. Videoutgången (PAL 625) ger 24 linjer å 40 karaktärer (5x7 matris). Vill man använda färg för grafisk presentation, kan man få 15 färger med en upplösning av 40 (hor.) x 48 (vert.). Skall man köra med färg bör man ha minst 16 k RAM.

Rikligt med tillbehör finns att köpa, såsom färgkort, UHF modulator, kommunikationskort för RS232C-snitt, minifloppy etc.

Redaktionen fick en liten presentation av Börje Jansson på Globe Computers. Systemet verkade lätt att arbeta med och med hjälp av all den litteratur som medföljer så kan även den som inte har större erfarenheter, utan större svårigheter komma igång fort. Dessutom är systemet proffsigt uppbyggt och moderkortet är lätt åtkomligt, man bara snäpper loss locket, utan några verktyg. Till Apple finns även riktigt med BASIC programvara.

Pris 6300:- exkl. moms (4 kbyte RAM) hos importören Globe Computers, Artillerigatan 2, Sthlm, 08-14 07 70.

Sorcerer

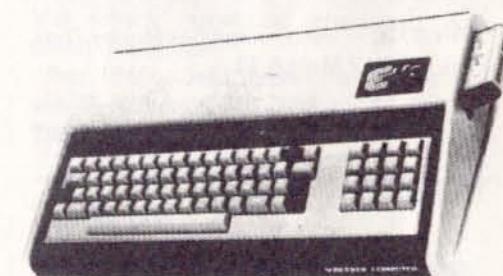

Sorcerer är tillverkad av företaget Exidy i USA, som tidigare enbart var aktiva inom elektronikspelmarknaden. Detta företag har nu givit sig in på privatdatamarknaden med en dator som är något större än ett vanligt tangentbord. Man känner igen den lätt, då det ser ut som om det satt en 8-spärs kassett vid ena sidan, men det är faktiskt ett utbytbart minne, typ ROM (Read Only Memory) på max 16 kbyte. Denna minneskassett kallas "ROM-PAC" och i denna har man då programvara som t ex BASIC. I framtiden kommer Exidy att leverera "EPROM-PAC", där man själv kan lagra något som man själv har gjort.

Sorcerer använder en Z-80 som processor. Som standard levereras 8k BASIC i ROM-PAC, 8k RAM (Random Access Memory) som kan utökas till 32k. Interface är RS232 (300/1200 baud) serie I/O-port, en parallell 8 bitars I/O-port med "latchar" och buffrade. Det finns även en dubbel kassett-interface (300/1200 baud) med remot kontroll av start/stopp. Som option kan man köpa en utökningssenhets om man vill skaffa sig mer interfacemöjligheter och denna enhet använder S-100 bussen.

Videoutgång som ger 30 linjer å 64 karaktärer (8x8 matris) för fullständig ASCII, dvs 128 karaktärer. Dessutom finns 64 grafiska funktioner och 64 möjligheter att själv definiera egna funktioner, eller alla 128 grafiska funktionerna kan få egna definitioner. Den grafiska upplösningen är 512 (hor.) x 240 (ver.), dvs 122 880 punkter.

Pris 6700:- inkl. moms hos Hobby Data, Fack, 200 12 Malmö 12.

TRS-80 använder mikroprocessorn Z-80 från Zilog. Tangentbordet har 53 tangenter. Grundversionen innehåller 4 kbyte RAM, 4 kbyte ROM med BASIC. Dessutom finns kassettinterface och en 40-pinnars kontakt för anslutning till yttre utökningssenhets, som finns som option. Videoutgången ger 16 linjer å 64 karaktärer med BASIC "Level-I". Grafisk presentation, 128 (hor.) x 48 (vert.). I grundenheten är minneskapaciteten 12 k ROM och 16 k RAM, men med den s k utökningssenheten får man max 48 k RAM. Med hjälp av denna extra enhet kan man ansluta mer periferienheter, såsom printer, minifloppy (max 4 st), dubbel kassettbandspelare och RS232C-interface.

Pris 4900:- exkl. moms för grundversion bestående av dator med tangentbord, 4 kbyte RAM, BASIC, bildskärm med kassettbandspelare. Representant är Microfuture AB, Box 16099, 103 22 Stockholm, 08-23 74 08.

ABC-80



ABC-80, gemensamt gjord av Luxor AB, Scandia Metric AB och Dataindustrier AB. En svensk produkt till konkurrenskraftigt pris.

TRS-80



TRS-80 tillverkas av Radio Shack, en stor elektronikvaruhuskedja i USA som hör till Tandy Corp. Konstruktören Steve Leininger hade arbetat ett par år med SC/MP på National Semiconductor, när han satte ihop TRS-80 åt Radio Shack.


ABC-80 använder Z-80 A som processor. Systemet är bestyckat med 16 kbyte RAM och 16 kbyte ROM som innehåller BASIC. Bildskärmen är en s/v 12" med 24 rader å 40 tecken. Tangentbordet är enligt svensk standard. 64 grafiska symboler finns. Uttag för olika periferienheter.

Pris ca 6000:- exkl. moms. Scandia Metric AB, Fack, 171 19 Solna, 08-82 04 00.

Commodore PET

Commodore Business Machines har fått en ny representant i Sverige. Datatronic AB, Box 110 10, 161 30 Bromma, 08-26 26 35.

Chess Challenger

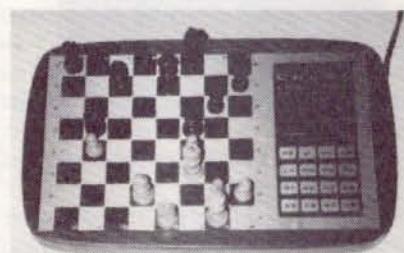

CHESS CHALLENGER är ett elektro-niskt schackspel där en dator är motståndaren. Spelet är uppbyggt kring en 8080-processor.

När datorn skall göra ett drag, analyserar den de olika pjäsernas positioner — precis som en mänsklig motståndare — och med utgångspunkt från dessa väljer den sedan sitt drag. I vissa spelsituationer kan datorn ha olika drag att välja bland, där alla dragen är likvärdiga. Datorn är därför programmerad att i sådana spelsituationer välja sitt motdrag slumpmässigt bland de möjliga, likvärdiga dragen. Detta innebär att schackpartierna varieras från gång till gång.

Spelet har tio olika spelnivåer. Skillnaden mellan dessa är att spelet "tänker" igenom ett större antal tänkbara drag och kombinationer vid en högre svårighetsgrad. Datorn analyserar upp till drygt tre miljoner olika bräduppställningar.


Spelnivå	Motsvarar spelstyrkan	Genomsnittlig svarstid för motdrag
1–2	nybörjare	5 resp 15 sek
3–5	vana spelare	35, 80 och 140 sek
6	problemlösning, klass 1	60 min
7	korrespondansschack	36 tim
8–9	experter, klass 1	11 resp 6 min
10	tävlingsspel, klass 3	3 min

Märk att spelnivå tio inte motsvarar den högsta nivån. En klass 1 spelare har en rating på 1800–2000.

Varje gång en tangent tryckts ned och då datorn avger sitt svar hörs en "pip-ton". Vid schack respektive schackmatt avger spelet ljussignaler.

Pris 1640:- inkl. moms hos Jarl Johansson Systemering AB, Vretav. 17, 147 00 Tumba, 0753-362 18.

Remsläsare

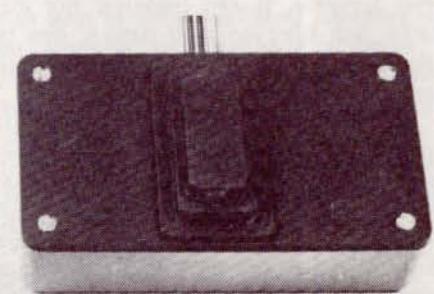

En enkel och billig remsläsare som man drar för hand. Avsedd för 8 V stabiliserad spänning. Läsaren lämnar 8 bitar i parallell form plus strobo.

Pris 395:- inkl. moms hos Hobby Data.

BÖCKER

Två nya svenska böcker.



Wennersten, B G: Privatdatorn – din egen dator.

Studentlitteratur, Box 1719, 221 01 Lund
ISBN 91-44-14371-0 Pris 58 kr

Det börjar nu dyka upp böcker på svenska om privatdatorer och det här är en bra bok som på ett lättbegripligt sätt beskriver hur mikroprocessorer, minnen och periferiheter fungerar. Boken beskriver hur man startar och blir vän med datorn, den tar upp programvara från maskinspråk till Basic.

Det finns en översikt på kretskortsdatorer, S-100-datorer och andra intressanta privatdatorer. Den populära S-100-bussens möjligheter beskrivs (interfacekort, specialkort mm). Överhuvudtaget så ger boken en bra överblick på vad marknaden har att erbjuda den privatdataintresserade.

Gör-det-själv avsnittet är dock ganska kortfattat, bla nämns inte ett ord om virning. För den som vill lära sig vad privatdatorn är, vilka rika möjligheter och tillämpningar den har, är detta en lämplig bok.

LZ



S Å Lennart Bergström: Mikrodatorn

Computer Press AB, Box 5038, 582 48 Linköping. ISBN 91-970296-0-2. Pris 60 Kr.

Den bästa boken på svenska om mikroprocessorer och dess grunder.

Den behandlar hur mikroprocessorn är uppbyggd, vad den kan användas till och hur den programmeras. Naturligtvis har även minnen och periferikretsarna beskrivits på ett lättfattligt sätt. Dessutom behandlas de olika talsystemen och koderna, som normalt används. Det finns även ett kapitel där man använder ett utvecklingssystem, NEC TK-80 (8080), som är avsett för programmeringsövningar. Ett annat kapitel beskriver databoard 4680 – mikrodatorsystemet från Sattco AB.

En utmärkt bok för alla som vill lära sig mer om mikroprocessorer.

LP

Virning - något för dig?

Virning är en förbindningsmetod som utvecklades i början på 1950-talet. Metoden uppfanns av Bell Telephone Laboratories som hör till Western Electric Co.



Fig 1.

I slutet av 40-talet började kraven stiga på telefonservice i USA. Dåvarande metod var lödning, men detta sätt att förbinda ledningar blev mer och mer otillfredsställande. Detta var anledningen till att Bell Telephone Laboratories fick i uppdrag att utveckla en ny och bättre metod för koppling av ledningar. 1950 gjordes de första proven med den nya metoden som hade utvecklats. Metoden kallas virning.

Virning har hittills använts inom industrin, för att främst få en tät komponentplacering. Dessutom är det ett praktiskt sätt att bygga prototyper med.

Vid virning snurrar man en enkelträdig ledare runt ett skarpkantat stift. Metallen kallflyter (sträckning och pressning) och en gastät förbindning uppstår. Kontakttrycket är ca 700 N/mm^2 .

Det finns två typer av virförbindningar, reguljär (regular wrap) och modifierad virning (modified wrap). Modifierad är vanligast inom industrin, då man får en naturlig avlastning, se fig 1.



Fig 2.



Fig 3. Virpistol.

En amatörs byggstruktur är ju lik den man har på ett lab ute hos proffsen. Vad jag menar, är att man bygger ett exemplar av en konstruktion. Industrin använder då ofta virtekniken, men hur gör amatören? Han skall bara göra ett exemplar och så sätter han sig ner och gör ett mönsterkort och inte nog med all den tid han lägger ner, han gör också några konstruktionstabbar så att han senare måste skära i foliet och sedan modifiera. Dessutom har han kanske gjort ett dubbelsidigt kort, vilket det lätt blir om det handlar om digitalteknik. Hur vore det om han upptäckte att det finns andra metoder som är lämpligare vid sk prototyp tillverkning. Vad jag tänkte på är alltså virning och något som kallas trädning, som är en liknande metod, se fig 4.

Om man använder virtekniken, så virar man direkt efter schemat på experimentplattan. På marknaden finns många typer av experimentplatton som är avsedda för virning. Plattan kan tex vara av Europformat och ha ett raster på standardmåtten 2,5 mm. Varje hål kan ha kopparlamintat, där man kan löda fast IC-hållarna. Det går även att använda rastermönster utan kopparplast och då kan man tex limma fast hållarna. Det finns även mönsterkort som har färdiga strömmatningsbussar och på dessa kan man lättare bekämpa störningar, se fig 5.

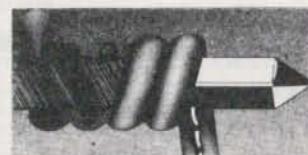


Fig 4. Trädning (slit-n-wrap).

När en IC-krets switchar, så genererar denna krets små strömänderingar på dess matningsspänning. Men när flera kretsar switchar samtidigt, vilket normalt är fallet, så blir den totala strömänderingen större på matningsspänningen och detta distribueras över hela matningsspänningsslinan. Då blir det störningar. För att förhindra att dessa störningar skall fortplanta sig, så använder man avkopplingskondensatorer på ca 10-30 nF. Om du tittar på ett virkort, ser du att den oftast är nerlusad med avkopplingskondensatorer.

När det gäller IC-hållare, så har marknaden att erbjuda följande: 8-, 10-, 14-, 16-, 18-, 22-, 24-, 28-, 36- och 40-pinnars hållare. Oftast är hållarna stackbara kant i kant, vilket gör att man kan uppnå maximal packningstäthet. Fig 6 visar en 14-pinnars hållare. Priset i stycketal börjar från ca 3:-. Detta är väl den största nackdelen, det kan bli dyrt. Men när virtekniken väl slår igenom inom hobbymarknaden, så kommer priserna med all sannolikhet att sjunka i stycketal. Normalt levereras IC-hållare för 2 eller 3 virnvävar. Ibland lägger man kanske på en extra nivå och då bör man topplöda på stiftet. Men kom ihåg — vira aldrig på ett stift som har haft lödtenn. Man förstör virverktyget.

Virtråden är för IC-hållare av typen AWG 30, vilket innebär 0,26 mm i diameter. Se fig 7. Virtråd säljs i rullar eller färdigskalad. Färdigskalad är naturligtvis lättare att arbeta med och prismässigt är det inte så mycket dyrare än rullvara. En annan variant är en sk dispenser, vari en mindre rulle tråd finns och dessutom kan man med verktyg som finns på dispensern, kapa tråden i rätt längd och skala. Se fig 8. Det finns även tvinnad tråd, som ofta används i bussar för att signalen skall vara mindre störningskänslig. Man ger alltså signalen en returledare (nollan).

När du virar bör du ha max 4 punkter i ett nät, se fig 9. Detta för att du vid modifiering inte skall behöva vira av alltför många trådar. Istället bör du använda dig av tekniken som visas i fig 10. Det nämndes

om ett nät i texten och vad jag menade var något som kallas närlista eller något motsvarande (beroende på företag). I denna närlista kan man se hur trådarna går på virkortet eller ramen (om man har en virad ram för bottenkontakterna).

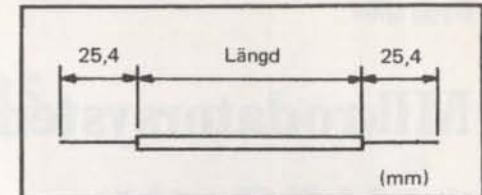


Fig 7. Färdigskalad virtråd.

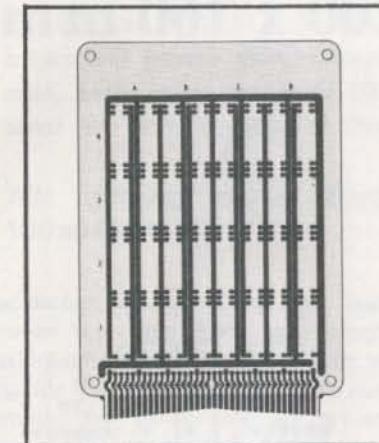


Fig 5. Prototypkort.

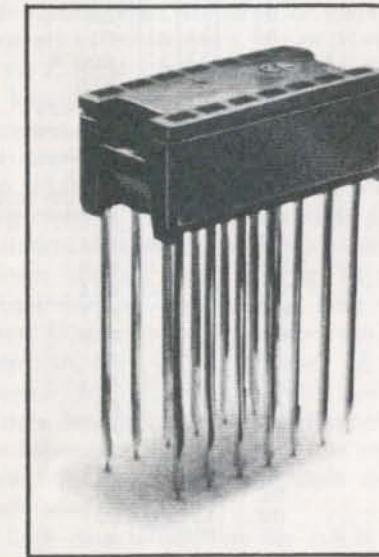


Fig 6. 14-pin hållare.



Fig 8. Dispenser.



Fig 11. Skalverktyg.

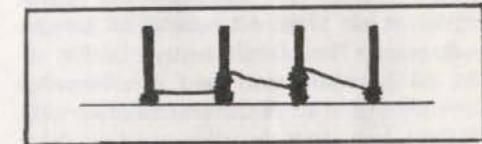


Fig 9. Normalt virnät.

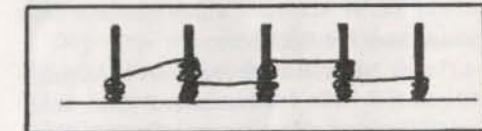


Fig 10. Nät med mer än 4 punkter.

Det kan känna arbetsamt och tidsödande att vira, men totaltiden blir kortare i relation till mönsterkortsframtagning med kanske dubbelsidigt kort och eventuella fel och modifieringar. För att göra det lite lättare kan man ju investera i en virpistol.

Orsaken till att virtekniken har stannat hos industrin, är att det tidigare har varit dyrt. Men då det nu finns verktyg som passar plånböckerna hos hobbyfolket, så hoppas man att efterfrågan ökar så att fler återförsäljare tar upp virtekniken i sitt sortiment.

Vår för inte ta och vira ihop din konstruktion.

Mikrodatorsystem i Europakortformat (100 x 160 mm).

Systemet är uppbyggt med kontakter enligt DIN 41612 typ B. Denna kontakt har 64 poler och deras anslutning till bussen visas i fig 1. Bussystemet kommer i fortsättningen att kallas MD-64. Vad skall man nu med ett nytt bussystem till? Bakgrunden är denna, systemet var tänkt att baseras på komponenter som finns lättillgängliga. Då föll valvet på Europaformat, med den 64-poliga kontakten för att få plats med alla signaler. MD-64 kontakten är väl lämpad för både virning och lödning. Detta passar oss utmärkt då vi kommer att presentera både virade kort och foliekort.

I det här systemet ingår en kontrollpanel som är helt hårdvarustyrd (man behöver inte skjuta några promar för panelfunktionen). Logiken till panelen finns på ett Europakort som lätt ansluts till bussen. Man kan även få ett minisystem med enbart CPU-kortet och panelen tillsammans, utan att bygga in det hela i en Europakortram.

En lämplig kortram är Schroff 19" Europac-standardram (Elfa nr 52-5600-3 med Z-skena 52-6460-1 och kortstyrskena 52-6500-4) då den har ett utrymme på 22 mm mellan kretskorten och frontpanel. Detta utrymme används för switchar och lysdioder i panelen. I bakre delen av kortramen monteras kontakerna enligt DIN 4162B, och viras enligt fig 1 till en gemensam buss.

BUSSKONFIGURATION


	a	b	
+5V	1	1	+5V
+5V	2	2	+5V
+12V	3	3	+12V
reserv	4	4	reserv
reserv	5	5	reserv
reserv	6	6	TIMER OUT
reserv	7	7	reserv
D7	8	8	D6
D4	9	9	D5
D3	10	10	D2
D0	11	11	D1
reserv	12	12	SOD
(TRAP)	13	13	SID
(RST7.5)	14	14	reserv
(RST6.5)	15	15	reserv
(RST5.5)	16	16	HOLD
INTR	17	17	HLDA
INTA	18	18	RESET OUT
RD	19	19	RESET IN
WR	20	20	READY
IO/M	21	21	CLK
A15	22	22	A14
A12	23	23	A13
A11	24	24	A10
A8	25	25	A9
A7	26	26	A6
A4	27	27	A5
A3	28	28	A2
A0	29	29	A1
-12V	30	30	-12V
OV	31	31	OV
OV	32	32	OV

Fig 1.

P1

CPU-kort med 8085

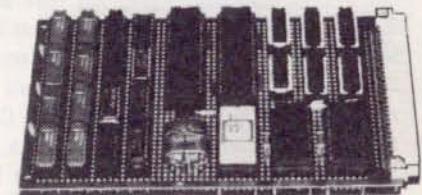- CPU med 1256 bytes RAM, 256 till
- 2048 bytes EPROM, två stycken åtta
- bitars I/O portar, programmerbar ti-
- mer, serie in/ut interface (RS 232)
- samt in och utgångarna buffrade.
- Allt uppbyggt på ett Europakort
- 100x160 mm.



En liten parantes om IC-kretsars drivförstånd. Man talar ofta i det här sammanhanget om begreppet TTL-load. En ingång på tex 7400 belastar med -1.6 mA vid 0.4 V, detta är lika med en TTL-load. Det intressanta är hur många ingångar en utgång klarar av att "sänka" till låg nivå. Klarar den en belastning på 10 ingångar så har den en fan out på 10 (= 16 mA utgångsström vid låg nivå).

Det fasta minnet i EPROM (raderbart, elektriskt programerbart minne som behåller informationen även efter frånslag av spänningssmatningen) kan utgöras av 1702A, 2708 eller 2716 beroende på hur stort minne som behövs. Att beakta vid användning av 1702A är att denna krets inte är lika snabb som de övriga, därfor måste kristallfrekvensen vara mindre än 3 MHz. EPROM-minnet placeras i position D3 och viras enligt fig 3 beroende på vilken krets man väljer.

I EPROM-minnet kan man skjuta in en monitor som gör det möjligt att kommunicera med omvälden och få en automatisk uppstart vid tillslag av kraften. När CPU-kortet får spänning vid tillslag av kraften, tvingas programräknaren till adress 0000 Hex och där kan man lägga uppstartningsrutinen. Adressavkodningen för EPROM och RAM-minnet visas i fig 3 för de olika typerna av minnen.

Kontrollsignalerna har två 74LS367 som

buffert (utgångsström vid låg nivå är max 8 mA). D-vippan C1 används för att CPU:n skall ta i besittning och frigöra bussen i rätt ögonblick. Kristallfrekvensen skall ligga mellan 1 och 6.144 MHz för 8085. CPU:ns frekvens är halva oscillatorns, dvs 3.072 MHz maximalt. Benkonfigurationen för de olika kretsar som används visas i fig 5.

KONSTRUKTION

Börja med att limma fast alla IC-hållare med ett starkt lim tex SUPER EPOXY. Skruva fast kontakten och löt in matningsspänningen till varje IC-hållare med en isolerad kopparledare, ca 0.4 mm i diameter. Löt in C1 mellan 0 och 5 volts anslutningen på kontakten. C2 – C9 monteras enligt fig 2 och löds till närmaste 0 och 5 volts anslutning. Vira upp kortet enligt schemat fig 4 (mittuppslaget), observera att G3, G4, F2, F3 och F4 är 14-bens kapslar i 16-bens hållare. Motstånden kan monteras i de behållare som inte används. Var noggrann vid uppvirningen, det är lätt att göra fel om man hastar på.

När allt är uppvisrat, kontrollera (mät) att alla hållare har spänningssättning på rätta ställen. Montera IC-kapslarna. OBS: 8085, 8156, 8212, 8216 och 2102A-4 är MOS-kretsar och kräver varsam behandling. De kan förstöras av statisk elektricitet. LSI-kretsar tål inte att tappas eller bändas, tryck därför inte hårt på 40-bens kapslarna, för att få dem på plats. Låt alla kretsar sitta kvar i det antistatiska materialet tills det är dags att montera dem. Före monteringen av varje kapsel ta i noll och femvolts anslutningen på kortet för att jämma ut den statiska elektriciteten. När allt är monterat är det bara att provköra tillsammans med kontrollpanelen som beskrivs i nästa nummer.

Komponent förteckning:

C1	22 μ F 10V
C2	1 μ F 10V
C3-10	0.01 μ F
C11	330 pF
R1	3.3 kohm
R2	47 kohm
R3	1.2 kohm
1	8085
1	8156
2	8212
4	8216
8	2102A-4
1	EPROM (se text)
2	74LS367
1	74LS74
1	74LS32
1	74LS05
1	74LS04
1	74LS00
1	MC1488
1	MC1489
1	Kristall (se text)
1	Laboratoriekort europaformat 100X160 mm KL1/2 (Elfa 48-3901-5)
20	16 bens virhållare
2	14 bens "
3	24 bens "
2	40 bens "
P1	Kontakt DIN41612 B 64pol för virning på kretskort (Elfa 43-7270-2) + skruv och mutter

**IC - HÅLLARE
TEXAS LÄGPROFIL
Prisex. 14 pin 1:45
Cogito
013-145230**



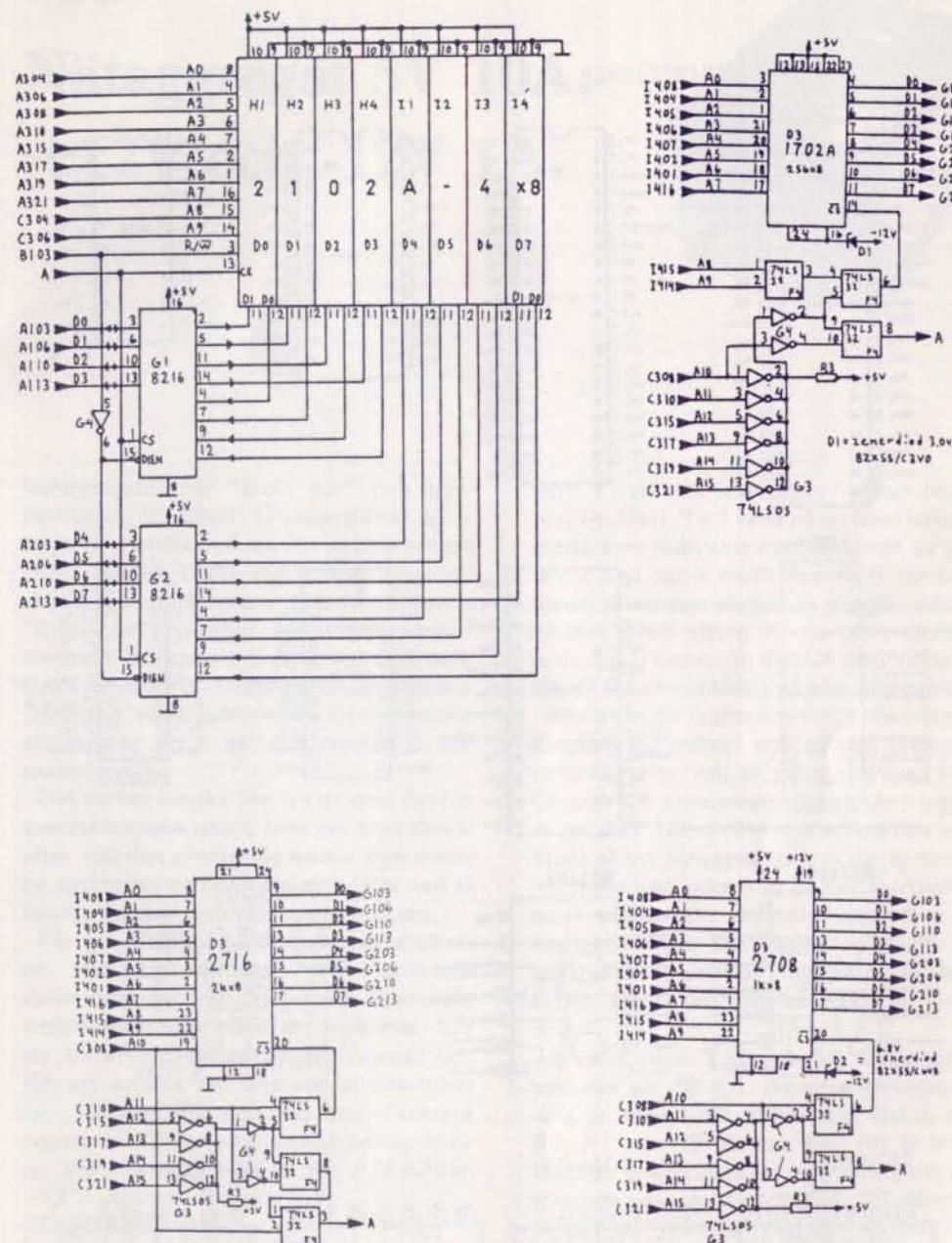


Fig 3.

Fig 5. BENDEFINITIONER

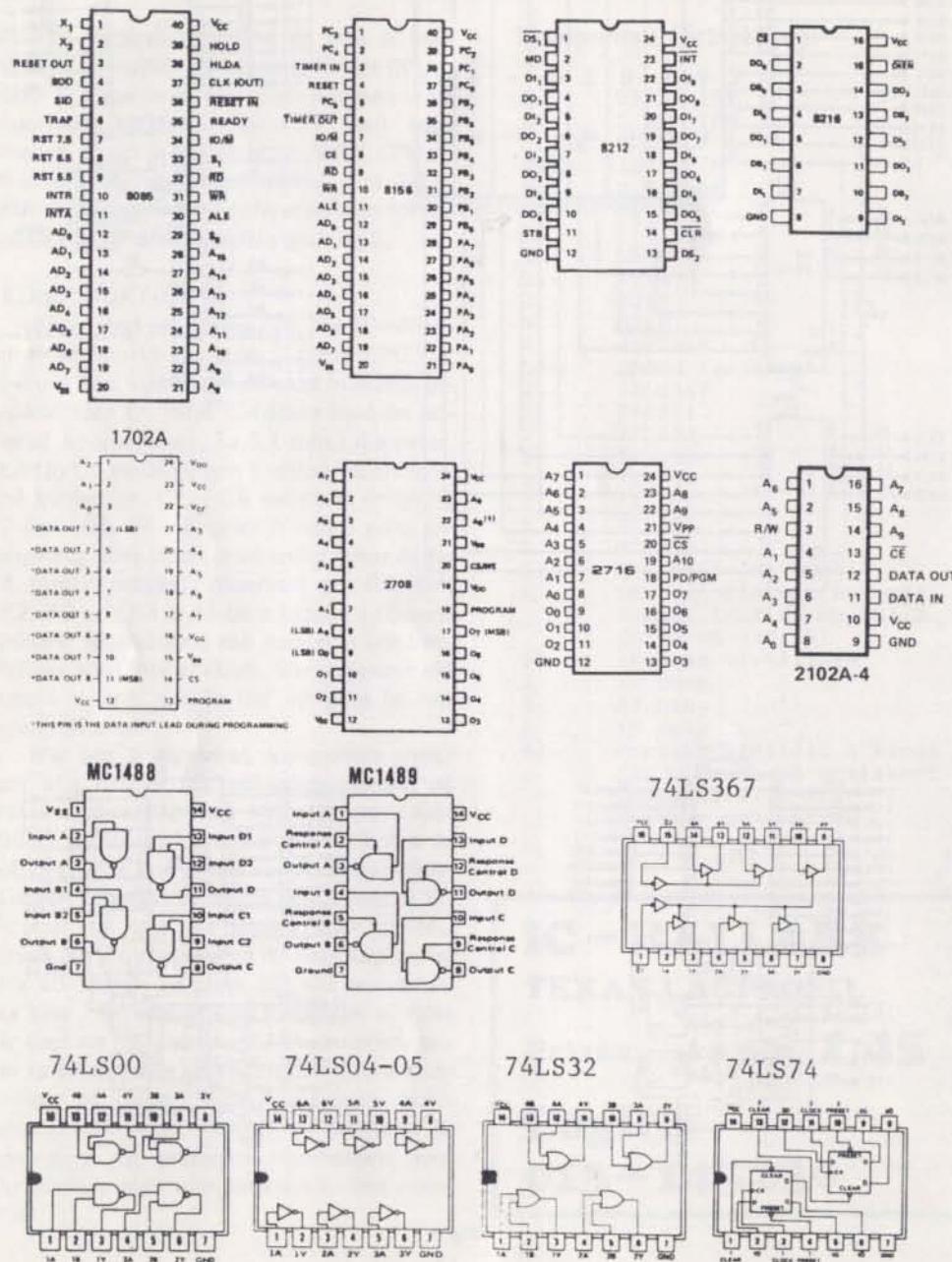

Nättaggregat 5V 10A, +12V och -12V 1A.

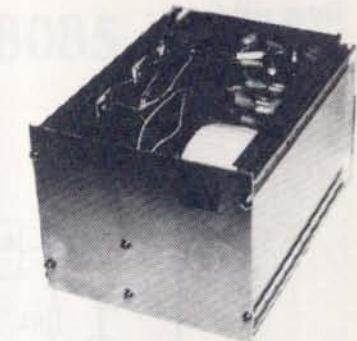

Nättaggregatet har "crow bar" och transientskydd för nätet. Transientfiltret är inbyggt i chassikontakten för nätspänningen (ERO F1767-0260-200), detta filter ger skydd mot transienter i båda riktningarna. "Crow bar" innebär att utfall utspänningen från regulatorn överstiger 5.6 volt, tänds tyristor Ty 1 och kortsluter den oreglerade 8 volts spänningen. Detta medför att säkring Sr 2 går och regulatorn blir spänningslös.

Det verkar kanske lite lyxigt med det här överspänningsskyddet, men om man tänker efter vad den utrustning kostar som matas av aggregatet och den tid som lagts ned så kanske det kan vara värt merkostnaden.


För att erhålla små dimensioner används en toroidtransformator. Den likriktade spänningen går från D1 till den stora elektrolytkondensatorn för att utjämns, IC1 ser till att +5 volten blir stabiliserad och för att erhålla det önskade strömuttaget har T2 och T3 kopplats som "current boosters". T1 fungerar som strömbegränsare. Stabiliseringeskretsarna för +12 V och -12 V utgörs av IC2 och IC3.

KONSTRUKTION.
Först tillverkas två plåtar 100x166 mm som skjuts in på spår i lådan. På den ena plåten monteras kylflänsen med T2 och T3, IC2 och IC3 med C6 och C7 pålötta,

samt T1 skruvas fast direkt i plåten (isoleringsemellan). Ty 1 sätts på en liten bakelitplatta som monteras med distanser på plåten. I den bakre delen monteras kontakthanden så att den sticker ut utanför plåten. På den andra plåten monteras transformatorn, C1, D1 samt C4 och C5 med dioderna D3 till D6 direkta lödda på anslutningarna.

Storleken på frontplåten är 128x110 mm (bredare vid behov) och på den sätts näströmbrytaren och en plåtvinkel med IC1, C2 och C3 monterade. Bakstycket utgörs av en plåt 128x110 mm med hörnen nedfilade så att nättaggregatet när det är färdigmonterat kan skjutas in på kortstyrksenorna. I plåten görs ett hål 12x60 mm för kontakten med stabiliseringsspanningen. På bakstycket monteras nätkontakten med filtret, samt säkringshållarna för Sr 1 och Sr 2.

Använd minst 3 mm² kabel för de ledare som det går 10 A i. Då all spänningssättning är inlödd till kontakten, löd in D2, R6, R7 och C8 på den. När allt är ihopkopplat, kontrollera en extra gång att alla förbindningar är riktiga. Slå till nätspänningen och mät samtliga spänningar. Om allt är ok, montera kontakthanden på en plåt som skruvas fast i Z-skenan, skjut in aggregatet i kortramen och koppla in spänningen till bussen enligt fig 1.

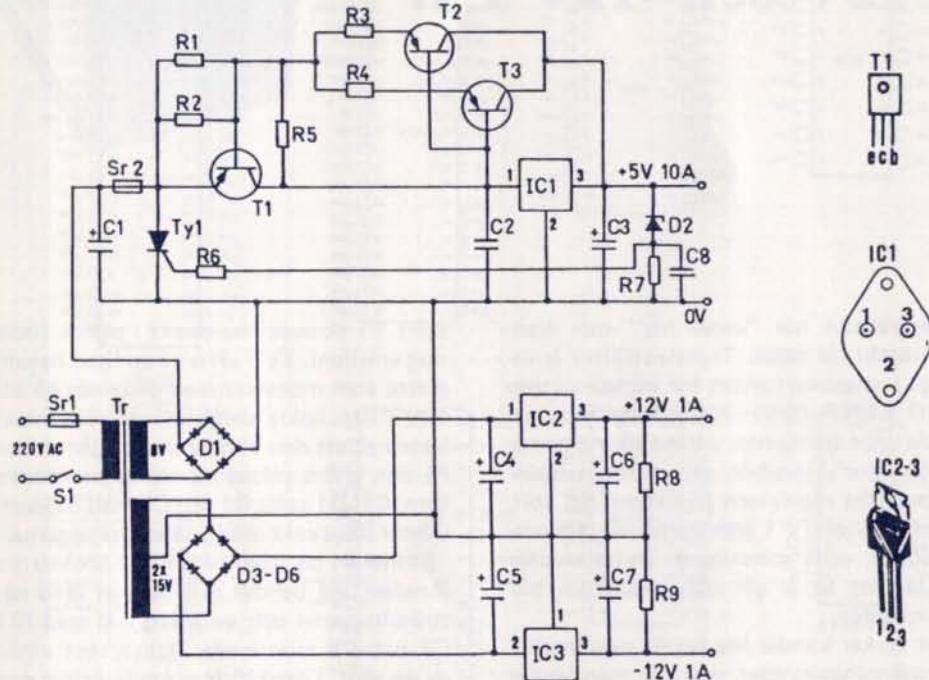

Komponent förteckning:

R1-4	0.12 ohm 4W	IC2	MC7812CT
R5	10 ohm 1/2W 5%	IC3	MC7912CT
R6	15 ohm 1/4W	S1	nätströmbrytare
R7	270 ohm 1/4W	Sr 1	1A trög
R8-9	2.2 kohm 1/4W	Sr 2	10A snabb
C1	22 000 µF 16V	Tr	toroidtrafo 120 VA 8V 10A, 2X15V 1A
C2	220 nF 10V	1	modulenhet (Elfa 52-6002-1)
C3	22 µF 16V		modifieras ev. till 128 mm bredd)
C4-5	2 200 µF 35V	1	nätkontakt ERO F1767-0260-200
C6-7	1 µF 25V	1	stiftdon (Elfa 44-1030-4)
C8	100 nF 25V	1	hylsdon (Elfa 44-1040-3)
D1	26MB05 50V 25A	1	4 poler 0V, 4 poler +5V, 1 pol +12V, 1 pol -12V
D2	1N752 5.6V	2	säkringshållare
D3-6	1N4002	1	kylfläns (Deltron 7281361)
Ty 1	T8N200 16A 200V	div	skruv och isoleringssatser
T1	BD440 eller 2N5193		
T2-3	BDX18 eller MJ2955		
IC1	MC7805CK		

MIKROPROCESSOR 8085

Intels 8085 är en 8-bitars parallelprocessor gjord i NMOS teknik. Den innehåller sex generella 8-bitars register, en 8-bitars ackumulator, fem flagbitar, en 8-bitars parallel ALU (arithmetic logic unit), en 16-bitars stackpekare och en 16-bitars programräknare. Dessutom finns fyra vektoriserade avbrottsnivåer samt en serie in/ut linje.

Klockan är max 3 MHz (oscillator finns i kapseln för direkt anslutning av kristall), alla signaler är TTL kompatibla med tristate på adress och databussen. (Tristate innebär att det finns tre nivåer på utgången — hög, låg och hög impedans för anslutning av flera kretsar till samma signal). Adressbussen är delvis multiplexad, åtta adressbitar är direkta medan de andra åtta delas med databussen.

Processorn har 80 instruktioner uppdelade på sex grupper: dataöverföringar, aritmetiska, logiska, hopp och stack, I/O och maskinkontroll samt maskning av avbrott. Det finns fyra adresseringssätt: direkt, indirekt, register och immediate. Ladda, flytta och lagra instruktionerna kan överföra 8 eller 16 bitars dataord mellan minnet, de sex arbetsregistren och ackumulatoren.

Jämfört med föregångaren 8080A, så motsvarar 8085:en en 8080A + klockgenerator + styrehet + en in/ut enhet i serieform. All programvara som är skriven för 8080A kan användas till 8085. Den enda ändring som kan behöva göras är vid användning av tidsloopar då 8080A har en klockfrekvens på 2 MHz istället för 3 MHz. Två nya instruktioner har tillkommit för 8085 — RIM (read interrupt mask) och SIM (set interrupt mask). Dessa används tillsammans med avbrottsnivåerna och serie in/ut linjen.

Snabbdatab

Databuss	8 bitar
Adressbuss ¹	16 bitar
Direkt adresskapacitet	65 536 bytes
Instruktionsord	8 bitar
Antal instruktioner	80
Klockfrekvens min/max	0.5/3 MHz
Klockfaser	1
Kapsling	40 ben, DIP
Spänningssmatning	5 V/170 mA

¹Adressbussen är delvis multiplexad med databussen.



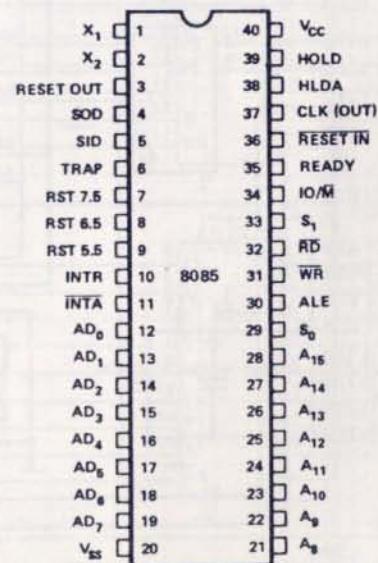


Fig 4.

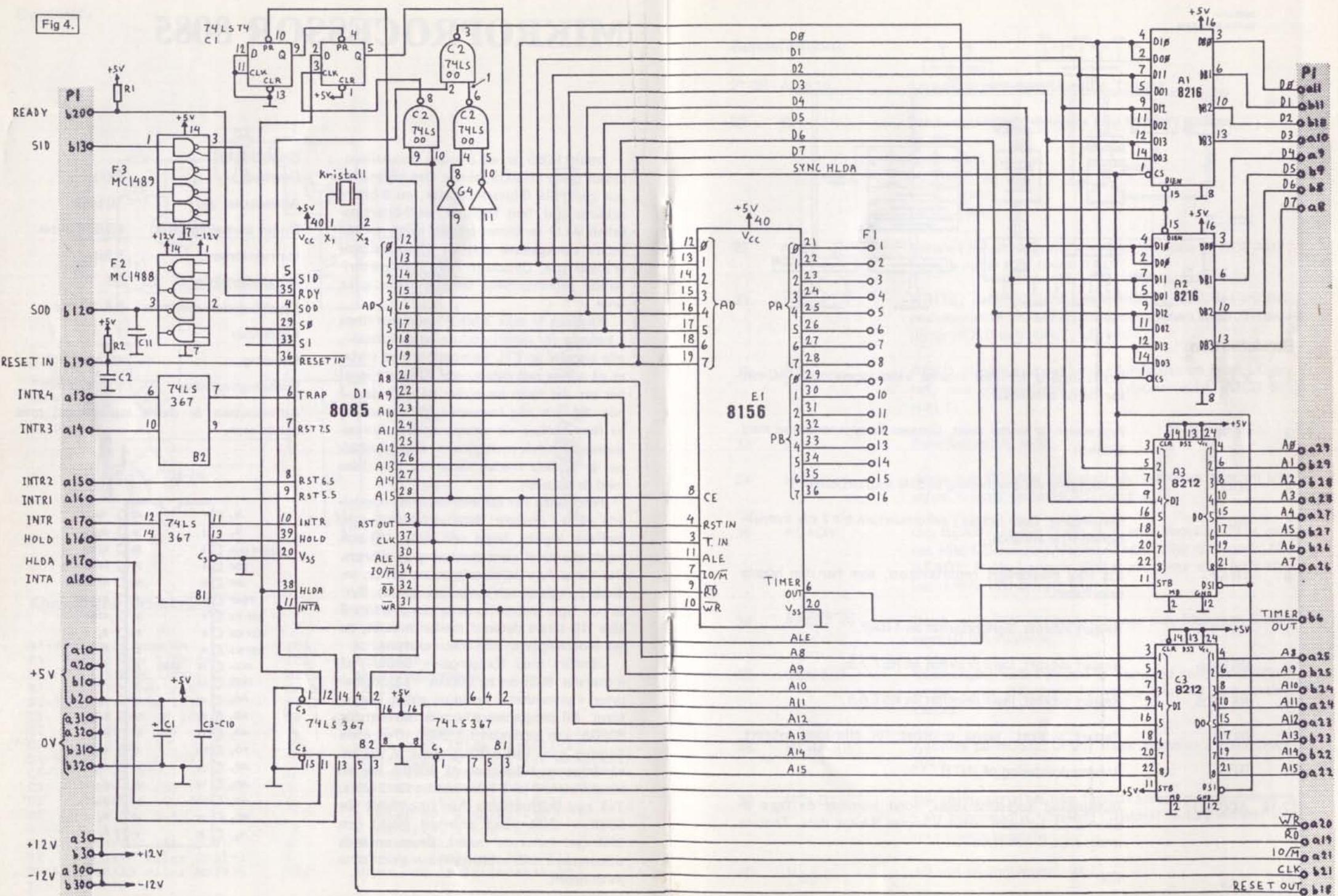

8085 CPU
BLOCK DIAGRAM

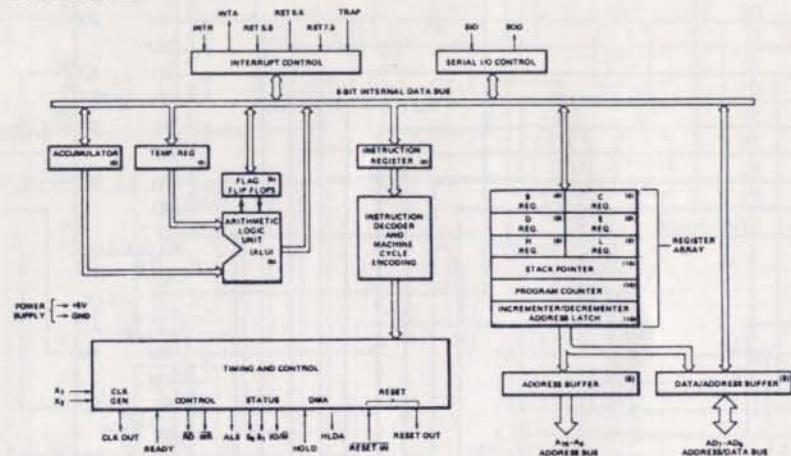

Bendefinition:

- 1,2 X₁, X₂ Kristallingång för den interna klockgeneratorn. (RC-nät kan också användas).
- 3 RESET OUT Processorn är under reset, signalen är synkroniserad med klockan.
- 4 SOD Serieutgång vid användning av SIM instruktionen.
- 5 SID Serieingång. Data laddas i ackumulatorn bit 7 när instruktionen RIM används.
- 6 TRAP Ett icke maskerbart restartavbrott, som har den högsta prioriteten.
- 7 RST 7.5 Restart avbrott, lägre prioritet än TRAP.
- 8 RST 6.5 Restart avbrott, lägre prioritet än RST 7.5.
- 9 RST 5.5 Restart avbrott, lägre prioritet än RST 6.5.
- 10 INTR Restart avbrott, lägsta prioritet för allmänna avbrott.
- 11 INTA Avbrottkvittering på INTR.
- 12-19 AD0-AD7 Multiplexad adress/databuss, först kommer de lägre 8-bitarna på adressen sedan kommer 8-bitar data. Tristate under HOLD och HALT.
- 20 V_{SS} OV

Bendefinition:

- 21-28 A8-A15 Adressbuss, de högre 8-bitarna. Tristate.
- 29 S0 Databuss status tillsammans med S1.
S1 S0
0 0 Halt
0 1 Write
1 0 Read
1 1 Fetch
- 30 ALE Används för att skilja mellan adress och data på AD0-AD7. Tristate under HOLD och HALT.
- 31 WR WRITE, datat på databussen skall skrivas i den minnesposition (eller I/O-enhet) som adressbussen anger. Tristate under HOLD och HALT. Låg aktiv.
- 32 RD READ, läsning av datat i den minnesposition (eller I/O-enhet) som adressbussen anger. Tristate under HOLD och HALT.
- 33 S1 Databuss status, se S0.
- 34 IO/M Anger om RD eller WR skall gå till minnet eller till I/O-enhet. Tristate under HOLD och HALT.
- 35 READY Om READY är hög under skriv eller läscykler då är minnet eller I/O-enheten klar att ta emot eller sända data. När READY är låg kommer CPU:n att vänta med skriv eller läscyklerna tills den går hög.
- 36 RESET IN Reset nollställer programräknaren och Interrupt Enable samt HLDA-vipporna.
- 37 CLK (ut) Klockutgång vars frekvens är lika med halva kristalfrekvensen (eller RC-näts frekvens). Används som systemklocka.
- 38 HLDA Kvittens på HOLD, CPU:n frigör bussarna i nästa klockcykel.
- 39 HOLD När denna signal går hög, försätts adress- och databussarna i ett högimpedivit tillstånd. (Tristate). Andra enheter kan nu använda bussarna.
- 40 V_{CC} +5 volt (spänningssmatning).

ASSEMBLER ORDLISTA

ACI Add Immediate Data with Carry
 ADC Add Source Data with Carry
 ADD Add Source Data without Carry
 ADI Add Immediate Data without Carry
 ANA AND Source Data
 ANI AND Immediate Data
 CALL Call Routine Specified
 CC Call if Carry
 CM Call if Sign Minus
 CMA Complement Accumulator
 CMC Complement Carry
 CMP Compare Source Data
 CNC Call if no Carry
 CNZ Call if not Zero
 CP Call if Sign Positive
 CPE Call if Parity Even
 CPI Compare Immediate Data
 CPO Call if Parity Odd
 CZ Call if Zero
 DAA Decimal Adjust Accumulator
 DAD Double Add Source Data
 DCR Decrement single Register
 DCX Decrement Register Pair
 DB Assign 1-byte Value to Memory Location
 DI Disable Interrupt
 DS Add to Location Counter
 DW Assign 2-byte Value to Memory Locations
 EI Enable Interrupt
 END End of Source Program
 ENDIF End of Conditional Assembly
 ENDM End of Macro Assignment
 EQU Permanently Assign Value to Symbol
 HLT Halt
 IF Indicates Conditional Assembly
 IN Input
 INR Increment Single Register
 INX Increment Register Pair
 JC Jump if Carry
 JM Jump if Sign Minus
 JMP Jump (Unconditional)
 JNC Jump if no Carry
 JNZ Jump if not Zero
 JP Jump if Sign Positive
 JPE Jump if Parity Even
 JPO Jump if Parity Odd
 JZ Jump if Zero
 LDA Load Accumulator Direct
 LDAX Load Accumulator Index
 LHLD Load HL Direct
 LXI Load Index Immediate
 MACRO Assign Statements Following to Symbol

MOV Move from Register to Register
 MOV M Move Source Data to Memory
 MVI Move Immediate Data to Register
 MVI M Move Immediate Data to Memory
 NOP No Operation
 ORA OR Source Data
 ORI OR Immediate Data
 ORG Originate at
 OUT Output
 PCHL Load Program Counter from HL Register
 Pair
 POP Load Register Pair with Contents of Memory Addressed by Stack Pointer
 PUSH Load Memory with Contents of Register
 Pair
 RAL Rotate Accumulator Left through Carry
 RAR Rotate Accumulator Right through Carry
 RC Return if Carry
 RET Return (Unconditional)
 RIM Read Interrupt Mask
 RLC Rotate Accumulator Left into Carry
 RM Return if Sign Minus
 RNC Return if no Carry
 RNZ Return if not Zero
 RP Return if Sign Positive
 RPE Return if Parity Even
 RPO Return if Parity Odd
 RRC Rotate Accumulator Right into Carry
 RST Restart
 RZ Return if Zero
 SBB Subtract Source Data with Borrow
 SBI Subtract Immediate Data with Borrow
 SET Temporarily Assigns Value to Symbol
 SHLD Store HL Direct
 SIM Set Interrupt Mask
 SPHL Load Stack Pointer with Contents of HL
 Register Pair
 STA Store Accumulator Contents in Memory as Addressed by Instruction
 STAX Store Accumulator Contents in Memory as Addressed by Register Pair
 STC Set Carry
 SUB Subtract Source Data
 SUI Subtract Immediate Data
 XCHG Exchange Contents of HL and DE Register Pairs
 XRA Exclusive OR Source Data
 XRI Exclusive OR Immediate Data
 XTHL Exchange Top of Stack with HL Register Pair

MNEMONICS TILL HEXKOD

ACI D8	CE	DAD H	29	MOV A, D	7A	MOV L, H	6C	RPO	E0
ADC A	8F	DAD SP	39	MOV A, E	7B	MOV L, L	6D	RRC	OF
ADC B	88	DCR A	3D	MOV A, H	7C	MOV L, M	6E	RST 0	C7
ADC C	89	DCR B	05	MOV A, L	7D	MOV M, A	77	RST 1	CF
ADC D	8A	DCR C	0D	MOV A, M	7E	MOV M, B	70	RST 2	D7
ADC E	8B	DCR D	15	MOV B, A	47	MOV M, C	71	RST 3	DF
ADC H	8C	DCR E	1D	MOV B, B	40	MOV M, D	72	RST 4	E7
ADC L	8D	DCR H	25	MOV B, C	41	MOV M, E	73	RST 5	EF
ADC M	8E	DCR L	2D	MOV B, D	42	MOV M, H	74	RST 6	F7
ADD A	87	DCR M	35	MOV B, E	43	MOV M, L	75	RST 7	FF
ADD B	80	DCX B	0B	MOV B, H	44	MOV MM (HLT)	76	RZ	C8
ADD C	81	DCX D	1B	MOV B, L	45	MVI A, D8	3E	SBB A	9F
ADD D	82	DCX H	2B	MOV B, M	46	MVI B, D8	06	SBB B	98
ADD E	83	DCX SP	3B	MOV C, A	4F	MVI C, D8	0E	SBB C	99
ADD H	84	DI	F3	MOV C, B	48	MVI D, D8	16	SBB D	9A
ADD L	85	EI	FB	MOV C, C	49	MVI E, D8	1E	SBB E	9B
ADD M	86	HLT	76	MOV C, D	4A	MVI H, D8	26	SBB H	9C
ADI D8	C6	IN D8	DB	MOV C, E	4B	MVI L, D8	2E	SBB L	9D
ANA A	A7	INR A	3C	MOV C, H	4C	MVI M, D8	36	SBB M	9E
ANA B	A0	INR B	04	MOV C, L	4D	NOP	00	SBI D8	DE
ANA C	A1	INR C	0C	MOV C, M	4E	ORA A	B7	SHLD ADDR	22
ANA D	A2	INR D	14	MOV D, A	57	ORA B	B0	SIM	30
ANA E	A3	INR E	1C	MOV D, B	50	ORA C	B1	SPHL	F9
ANA H	A4	INR H	24	MOV D, C	51	ORA D	B2	STA ADDR	32
ANA L	A5	INR L	2C	MOV D, D	52	ORA E	B3	STAX B	02
ANA M	A6	INR M	34	MOV D, E	53	ORA H	B4	STAX D	12
ANI D8	E6	INX B	03	MOV D, H	54	ORA L	B5	STC	37
CALL ADDR	CD	INX D	13	MOV D, L	55	ORA M	B6	SUB A	97
CC ADDR	DC	INX H	23	MOV D, M	56	ORI D8	F6	SUB B	90
CM ADDR	FC	INX SP	33	MOVE, A	5F	OUT D8	D3	SUB C	91
CMA	2F	JC ADDR	DA	MOVE, B	58	PCHL	E9	SUB D	92
CMC	3F	JM ADDR	FA	MOVE, C	59	POP B	C1	SUB E	93
CMP A	BF	JMP ADDR	C3	MOVE, D	5A	POP D	D1	SUB H	94
CMP B	B8	JNC ADDR	D2	MOVE, E	5B	POP H	E1	SUB L	95
CMP C	B9	JNZ ADDR	C2	MOVE, F	5C	POP PSW	F1	SUB M	96
CMP D	BA	JP ADDR	F2	MOVE, L	5D	PUSH B	C5	SUI D8	D6
CMP E	BB	JPE ADDR	EA	MOVE, M	5E	PUSH D	D5	XCHG	EB
CMP H	BC	JPO ADDR	E2	MOVE, H, A	67	PUSH H	E5	XRA A	AF
CMP L	BD	JZ ADDR	CA	MOVE, H, B	60	PUSH PSW	F5	XRA B	A8
CMP M	BE	LDA ADDR	3A	MOVE, H, C	61	RAL	17	XRA C	A9
CNC ADDR	D4	LDAX B	0A	MOVE, H, D	62	RAR	1F	XRA D	AA
CNZ ADDR	C4	LDAX D	1A	MOVE, H, E	63	RC	D8	XRA E	AB
CP ADDR	F4	LHLD ADDR	2A	MOVE, H, H	64	RET	C9	XRA H	AC
CPE ADDR	EC	LXI B, D16	01	MOVE, H, L	65	RIM	20	XRA L	AD
CPI D8	FE	LXI D, D16	11	MOVE, H, M	66	RLC	07	XRA M	AE
CPO ADDR	E4	LXI H, D16	21	MOVE L, A	6F	RM	F8	XRI D8	EE
CZ ADDR	CC	LXI SP, D16	31	MOVE L, B	68	RNC	D0	XTHL	E3
DAA	27	MOV A, A	7F	MOVE L, C	69	RNZ	C0		
DAD B	09	MOV A, B	78	MOVE L, D	6A	RP	F0		
DAD D	19	MOV A, C	79	MOVE L, E	6B	RPE	E8		

HEXKOD TILL MNEMONICS

OP CODE	MNEMONIC	OP CODE	MNEMONIC	OP CODE	MNEMONIC	OP CODE	MNEMONIC	OP CODE	MNEMONIC
00	NOP	28	DCX H	56	MOV D,M	81	ADD C	AC	XRA H
01	LXI B,D16	2C	INR L	57	MOV D,A	82	ADD D	AD	XRA L
02	STAX B	2D	DCR L	58	MOV E,B	83	ADD E	AE	XRA M
03	INX B	2E	MVI L,D8	59	MOV E,C	84	ADD H	AF	XRA A
04	INR B	2F	CMA	5A	MOV E,D	85	ADD L	B0	ORA B
05	DCR B	30	SIM	5B	MOV E,E	86	ADD M	B1	ORA C
06	MVI B,D8	31	LXI SPD16	5C	MOV E,H	87	ADD A	B2	ORA D
07	RLC	32	STA Adr	5D	MOV E,L	88	ADC B	B3	ORA E
08	—	33	INX SP	5E	MOV E,M	89	ADC C	B4	ORA H
09	DAD B	34	INR M	5F	MOV E,A	8A	ADC D	B5	ORA L
0A	LDAXB	35	DCR M	60	MOV H,B	8B	ADC E	B6	ORA M
0B	DCX B	36	MVI M,D8	61	MOV H,C	8C	ADC H	B7	ORA A
0C	INR C	37	STC	62	MOV H,D	8D	ADC L	B8	CMP B
0D	DCR C	38	—	63	MOV H,E	8E	ADC M	B9	CMP C
0E	MVI C,D8	39	DAD SP	64	MOV H,H	8F	ADC A	BA	CMP D
0F	RRC	3A	LDA Adr	65	MOV H,L	8G	SUB B	BB	CMP E
10	—	3B	DCX SP	66	MOV H,M	91	SUB C	BC	CMP H
11	LXI D,D16	3C	INR A	67	MOV H,A	92	SUB D	BD	CMP L
12	STAX D	3D	DCR A	68	MOV L,B	93	SUB E	BE	CMP M
13	INX D	3E	MVI A,D8	69	MOV L,C	94	SUB H	BF	CMP A
14	INR D	3F	CMC	6A	MOV L,D	95	SUB L	C0	RNZ
15	DCR D	40	MOV B,B	6B	MOV L,E	96	SUB M	C1	POP B
16	MVI D,D8	41	MOV B,C	6C	MOV L,H	97	SUB A	C2	JNZ Adr
17	RAL	42	MOV B,D	6D	MOV L,L	98	SBB B	C3	JMP Adr
18	—	43	MOV B,E	6E	MOV L,M	99	SBB C	C4	CNZ Adr
19	DAD D	44	MOV B,H	6F	MOV L,A	9A	SBB D	C5	PUSH B
1A	LDAXD	45	MOV B,L	70	MOV M,B	98	SBB E	C6	ADI D8
1B	DCX D	46	MOV B,M	71	MOV M,C	9C	SBB H	C7	RST 0
1C	INR E	47	MOV B,A	72	MOV M,D	9D	SBB L	C8	RZ
1D	DRC E	48	MOV C,B	73	MOV M,E	9E	SBB M	C9	RET Adr
1E	MVI E,D8	49	MOV C,C	74	MOV M,H	9F	SBB A	CA	JZ
1F	RAR	4A	MOV C,D	75	MOV M,L	A0	ANA B	CB	—
20	RIM	4B	MOV C,E	76	HLT	A1	ANA C	CC	CZ Adr
21	LXI H,D16	4C	MOV C,H	77	MOV M,A	A2	ANA D	CD	CALL Adr
22	SHLD Adr	4D	MOV C,L	78	MOV A,B	A3	ANA E	CE	ACI D8
23	INX H	4E	MOV C,M	79	MOV A,C	A4	ANA H	CF	RST 1
24	INR H	4F	MOV C,A	7A	MOV A,D	A5	ANA L	D0	RNC
25	DCR H	50	MOV D,B	7B	MOV A,E	A6	ANA M	D1	POP D
26	MVI H,D8	51	MOV D,C	7C	MOV A,H	A7	ANA A	D2	JNC Adr
27	DAA	52	MOV D,D	7D	MOV A,L	A8	XRA B	D3	OUT D8
28	—	53	MOV D,E	7E	MOV A,M	A9	XRA C	D4	CNC Adr
29	DAD H	54	MOV D,H	7F	MOV A,A	AA	XRA D	D5	PUSH D
2A	LHLD Adr	55	MOV D,L	80	ADD B	AB	XRA E	D6	SUI D8

Mnemonic enligt Intel

Bygg själv

Logikpenna

Alla har ju inte oscilloskop hemma. För de personer kan vårt lilla bidrag vara till nytta.

Konstruktionen är uppbyggd i två delar. Först en detektor för Låg/Hög och sedan en pulsdetektor. Man kan detektera; ingen anslutning, låg, hög och puls eller allt kombinerat. Den är avsedd för TTL-nivåer, men kan genom att ändra referensdioderna, ändra nivåerna.



Kretskortet har monterats i en plastbehållare med diametern 26 mm. Dessa finns att köpa i vanliga affärer och hållarna innehåller då häftstift.




KOMPONENTLISTA

R1 330 ohm
 R2 10 kohm
 R3, R4 220 ohm
 R5 4,7 kohm
 R6 47 kohm
 R7 2,2 kohm
 R8 100 ohm
 C1 10 nF
 C2 2,2uF/6,3 V
 T1, T2 BC 548B
 IC1, IC2 LM 311H*
 IC3 74121
 D1-D4 1N4148
 D5, D6 5 mm LED
 D7 3 mm LED


*TO- eller minidIP-köpa.

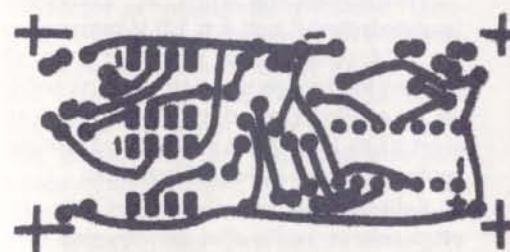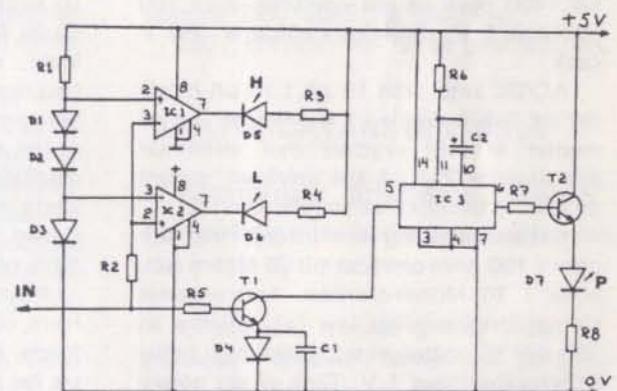

FOLIESIDAN

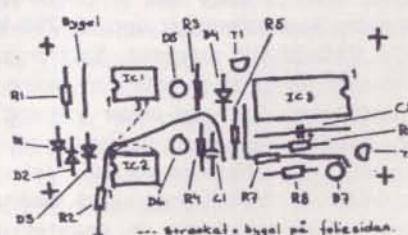

KOMPONENTPLACERINGEN

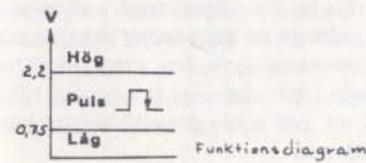

Provbyggt Sabtronic DMM

En digitalmultimeter för amatörer och servicefolk – till ett lågt pris.

Modell 2000 DMM (Digital Multimeter), är en portabel, batteri-/nätdriven 3 1/2 siffrors DMM.


Instrument mäter till ± 1999 med en bas noggrannhet av $0,1\% \pm 1$ siffra VDC, har fem funktioner som ger 28 mätområden; fem var för AC och DC volt, sex var för AC och DC amp. och sex för resistansmätning.

DMM'en mäter AC/DC volt för 100 uV i 100 mV-området till 1400 VDC eller 1000 i 1 kV-området. Spänningsskydd finns upp till 1400 peak på alla områden utom 100 mV och 1 V, där högsta värde är 350 V peak.

AC/DC amp. från 10 nA i 10 uA-området till 2 A fullskala i 1 A-området. Instrumentet är fullt skyddat mot strömmar överstigande 2 A på alla områden, genom en säkring (amerikansk standardstorlek).

Resistansmätning kan utföras från 0,1 ohm i 100 ohm-området till 20 Mohm fullskala i 10 Mohm-området. Instrumentet lämnar i resistansläge low (x1) mindre än 200 mV till mätobjektet. I läge high (x10) är testspänningen 1 V. Tänk på att polariteten ut under resistansmätning, är inverterad. Även i detta läge är instrumentet skyddat mot spänningar upp till 250 VDC eller RMS på alla områden. Sabtronic har dessutom automatisk polaritetsvisning och nollställning. Om man under mätning har fel område inkopplad i relation till objekten, så är siffrorna släckta. Vid resistansmätning är siffrorna alltid släckta så länge inget mätobjekt är anslutet (spar batterier), men minustecknet lyser ändå alltid, för att upplysa dig om att polariteten är vänd.

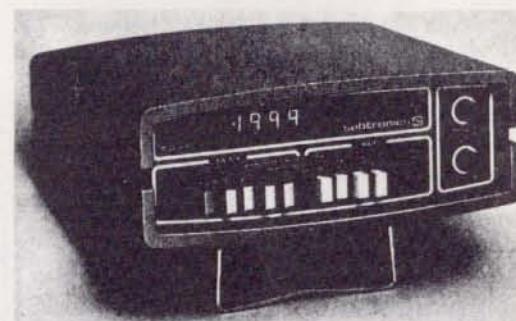Byggsatsen inhandlades från Mefa Electronic Import i Hässleholm. Pris ca 580:- inkl. moms. Den dök upp efter ett par dagar redan och det hela bådade gott. Vi



packade upp och kontrollerade att alla delar fanns med. Och mycket riktigt, allt som skulle finnas fanns med. Ett extra plus till Mefa, var den svenska översättningen på beskrivningen som man gjort. Hela byggsatsen är av typ steg-för-steg, som är lätt att följa. Ännu ett plus i kanten, det medföljde molex-hållare till alla IC-kretsar. Detta innebär att du inte behöver använda jordad lödkolv, då ett par kretsar är av MOS-typ.

Monteringen förlöpte utan några problem, och det tog oss 6 timmar totalt när vi följde bygganvisningarna. Då mönsterkortet har komponentplaceringarna tryckta, så var det lätt att hitta alla positionerna.

Vi rekommenderar att Ni har Epoxy-lim (snabbhärdande) och 4 st 1,5 V-batterier av typ R14 (UM 2). När bygget är klart, så skall en kalibrering ske, och till detta behöver du en likriktardiod, typ 1N4004 och en el-lyt på ca 10 uF/350 V. Dessa två komponenter används vid AC-kalibreringen.

Kalibreringen kan ske på två sätt. En ytter referensskälla eller de inbyggda referenserna. Den sistnämnda varianten är fullt tillräcklig för experiment och servicebruk. Vi utförde en kalibrering med de inbyggda referenserna och den ytter likriktarkopplingen, och det visade sig vara tillräckligt vid ett par enkla provmätningar mot ytterre referenser.

→ 30

DATA-skolan

Mikrodatorer är ju något som ligger i tiden. Men alla kanske inte vet så mycket om detta ämne och därför har vi gjort ett försök med denna följetong, ge många en möjlighet att hoppa på tåget.

Vi kommer att i några nummer presentera på ett enkelt sätt vad det hela handlar om. För de personer som vill läsa mer om mikrodatorer och dess värld, så finns det i slutet på denna artikel en lista över några böcker som finns på marknaden.

MIKROPROCESSORNS HISTORIA

Mikroprocessorn är inte någon produkt som är målmedvetet utvecklat. Däremot har NASA och de amerikanska militära myndigheterna spelat en stor roll till miniatyriseringen.

År 1969 fick Intel ett kontrakt med ett japanskt företag, Busicom. Intel skulle utveckla en chip (en kretskåpa) till en printer på en kalkylator. Intel fick även tillstånd att sälja den nyutvecklade "processorn" för icke kalkylatorbruk. 1971 introducerades denna 4 bitars chip på marknaden med beteckningen 4004. Priset låg då på 200 dollar (ca 900 Kr).

Ungefär samtidigt fick Intel och Texas Instruments, kontrakt med Datapoint (fd Display Terminals Corp.), en amerikansk tillverkare av intelligenta terminaler. Datapoint ville ha en processor på en chip, som skulle fungera som styrenhet för en terminal. Efter ett tag drog Texas sig ur, då de hade vissa svårigheter. Intel däremot lyckades, bortsett från att Datapoint inte godkände nyutvecklingen, pga att den var för långsam. Där stod Intel med en produkt som de inte riktigt visste vad de skulle göra med den. Man kunde ha slängt bort produktionen, men Intel valde att lansera den på marknaden i början på 1972. Beteckningen blev 8008 och det var en 8 bitars processor som kunde adressera 16 k-bytes. Priset var då 200 dollar (ca 900 Kr).

8008 lanserades som en avancerad programmerbar logisk enhet. Intel trodde att den skulle stimulera försäljningen av minneskretsar, men istället hade man snubblat på mikroprocessorn. Intel såg en stor potentiell marknad, och i slutet på 1973 presenterade man 8080, som verkligen satte fart på mikroprocessormarknaden. Inom ett år hade konkurrenterna presenterat sina varianter, såsom Motorolas 6800, Rockwells PPS8, Signetics 2650 etc.

1975 började den tredje generationen komma, Z-80, 8085, F8, 6502 etc.

1977 började den fjärde generationen.

AMATÖRDATANS HISTORIA

Amatördata, privatdata, personal computing eller vad du nu kallar det.

Amatördatan föddes 5 maj 1966. Då grundades Amateur Computing Society. Detta sällskap gav ut en tidning, ACS Newsletter.

De närmaste åren använde man sig av diskreta halvledare eller RTL-kretsar (Resistance Transistor Logic), och kärnminnen. Klockfrekvensen låg då på ca 500 kHz. Det tog ca 2 år att bygga sig en hemdator.

I början på 1970-talet kom hemdatorer med TTL-logik. Priset för en byggsats var då ca 750 dollar (ca 3.400 Kr).

1973 kom den första byggsatsen, som använde en enchip processor. Byggsatsen såldes av Scelbi Computer Consulting Company (idag sysslar detta företag med litteratur och programvara). Den s.k. Scelbi-8H använde Intel 8008 och kostade 565 dollar (ca 2.600 Kr).

Åren efter introducerades en hel del nyheter och amerikansk elektronikpress började publicera bygg-själv artiklar om hemdatorer. 1975 kom BYTE Magazine och computerklubbar började växa upp från alla håll och kanter. Allt detta medförde att allt fler blev inblandade i denna starkt expansiva marknad. Därmed var mikrodatorrevolutionen ett faktum och sedan dess har explosionen varit lavinartad. Nu har lavinen nått oss i Skandinavien. (Bättre sent än aldrig, eller hur?)

1. MIKRO-DATA-PROCESSOR

Den lilla kåpan på ca 40 ben är en s.k mikroprocessor. En mikrodator däremot, är hela systemet där mikroprocessorn arbetar som centralenhets.

En mikroprocessor är en digital krets som arbetar på samma logiska basis som konventionella logiska kretsar. Den stora skillnaden är att mikroprocessorn är betydligt komplexare och att den är flexibla, dvs programmerbar.

Vad gör då en mikrodator egentligen? Enkelt uttryckt, så läser den in data, behandlar datat och skyfflar sedan ut data igen. Sändare och mottagaren av data, är ofta olika enheter i systemet och innehållet i datat är oftast olika. Vad är då data? Enligt International Organization for Standardisation (ISO), "En representation av fakta eller idéer på ett formaliserat sätt, som kan överföras eller behandlas i någon process". Med andra ord, så är en dator en "informationsbehandlare". Mera "data" över mikroprocessorn följer i nästa nummer.

Litteratur:

Elementärt om mikrodatorer: Modern Elektronik, Datorn som systemkomponent, Johan Wieslander: Ingenjörsförlaget.

An introduction to microcomputers, Adam Osborne: Sybex.

Microprocessors – from chip to system, Rodnay Zaks: Sybex.

Microprocessor interfacing techniques, A Lesear & R Zaks: Sybex.

Mikrodatorn – från mikroprocessor till utvecklingsystem, S Å Lennart Bergström: Computer Press AB.

Privatdatorn – din egen dator, B G Wennersten: Studentlitteratur.

Lättbyggd, snygg låda som är lättmanövrerad, lättkalibrerad med inre referenser. Vad vi däremot saknade, var en reservsäkring fastklämd inne i apparaten. Det finns minst två anledningar till detta. För det första så är säkringen av amerikansk typ och kanske inte lika lätt att få tag på som vår 5x20-typ. Den andra anledningen är att man ute i fält kanske har liten chans att komma vidare om man blåser säkringen. (Enligt uppgifter från Mefa, så kommer instrumentet förmögeligen i fortsättning att levereras med hållare och extra säkringar).

Annars verkar Sabtronic vara proffsigt gjord och priset är överkomligt. Ett bra instrument för amatörer och servicefolk.

Tillbehör finns, såsom mätsladdar, anpassningskrets (stabilisator/laddare), batterieliminator och laddningsbara batterier. Allt detta kostar givetvis extra. Vi kan nämna att på vanliga torrbatterier, kan man köra ca 8 timmar.


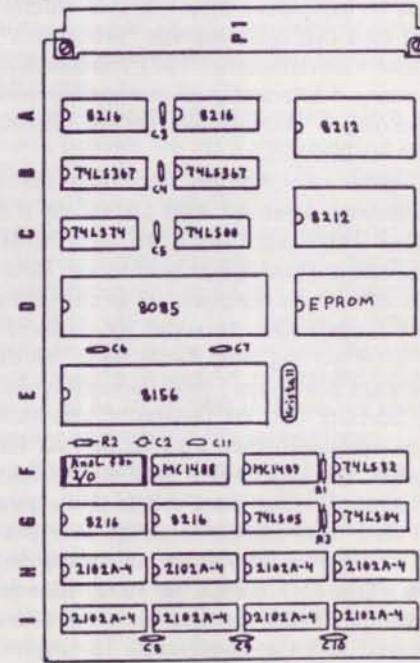


Fig 2.

TECHNICO

- Pris från 2.500:- exkl. moms.

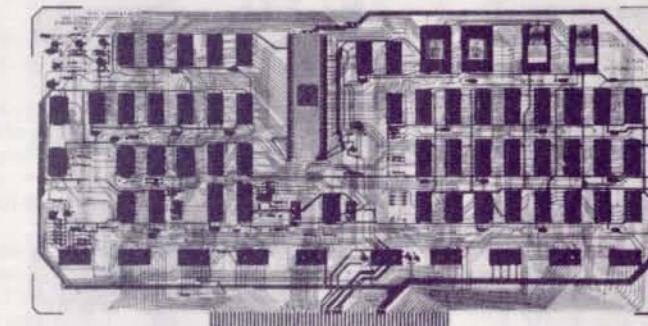

16-BITARS MICRO/MINIDATOR
BASERAD PÅ TMS 9900
KOMPATIBEL MED 990-FAMILJEN
FRÅN TEXAS INSTRUMENTS

Marinchip Systems

computer hardware and software

Pascal

NYHET! NYHET! NYHET! NYHET! NYHET! NYHET!

M 9900 CPU-16bitarskort för S-100 bussen med PASCAL!

DETTA KORT GER DIG TILLFÄLLE ATT GRADERA UPP

DITT S-100 BUS-SYSTEM MED MARKNADENS I DAG

TILLGÄNGLIGA BÄSTA PROCESSOR -TMS9900. OCH

STÖTTA MED KRAFTFULL MJUKVARA. BL.A. PASCAL!

REPRESENTANT:




ADR. BOX 152 430 34 ONSALA

SMÄDATOR INSTITUTET AB, TEL 0300-629 68, TELEX 21284 "SMIDIG"

VILÄR DIG DATOR-TEKNIKEN

Du behöver det för att hänga med i utvecklingen och de fina jobben.

ELEKTRONIKBYGGGARE SENASTE NYTT.

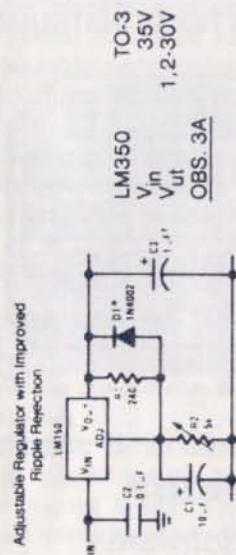

SYSTEM 78

Vår kurs är rätta vägen att lära sig mikrodatorn. Kursen vänder sig till ingenjörer, elektroniker, lärares och hobbyfolk. Du bygger en liten dator i etapper och lär Dig hur blocken fungerar och hur de arbetar tillsammans. När Du är färdig vet Du mikrodatorns upbyggnad och hur den programmeras.

Kursen är på svenska, men Du får "datoren gelskan" på köpet.

Vi håller lågrislinjen: Allt material och 8 kursbrev (1098:50), 1325:- inkl. moms. Eller: Brev nr 1 265:- och var 14:e dag 7 ggr à 160:-.

Moms ingår och allt portofritt.


Frivillig avslutningsuppgift som insändes och rättas, varvid intyg om genomgången kurs erhålls. Kostnad 50:-.

TVEKA INTE BESTÄLL NU

ELEKTRONIKTJÄNST I HJO

BOX 40, 544 00 HJO Tel. 0503/123 94

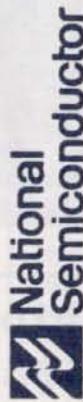IC-kretsar och
böcker. Vi är
distributören.



NY KATALOG UTKOMMEN

God sortering TTL-kretsar, 74-serien, även 74LS och CMOS. Mikrodator-kretsar och tillbehör. Komponenter och monstercirkitsmaterial är vi som vanligt bra på. OBS NY KATALOG. Sändes mot 5:00. Bif. i kuvert eller till p-giro 22 77 10-1.

SPELA SCHACK MOT EN DATOR

CHESS CHALLENGER är ett elektroniskt schackspel där en dator är Din motståndare. Spelet har 10 spelnivåer, från nybörjar- till expertklass. Med Chess Challenger kan Du spela schack när Du vill och mot en motståndare som passar just Din spelstyrka.

Några ytterligare funktioner:

- variabelt motdrag, d v s samma schackparti upp- repas inte
- automatisk rockad och passant
- automatisk bondeförvandling
- lösning av schackproblem, t ex 2-dragsmatt
- spel med handicap
- datorn kan spela vit eller svart

Spelet levereras med schackbräde och magnetiska pjäser i praktisk väska. Format 34x22x3 cm. För 220 volt. S-märkt. 1 års garanti. Förmånspris inför julhälsongen 1575 kr inkl. moms.

JARL JOHANSSON
SYSTEMERING AB

Vretavägen 17, 147 00 TUMBA
Tel 0753/362 18

NORRLANDS första PRIVATDATAFIRMA!

Säljer: ABC 80, SWTPC, NASCOM,
TELMAC m fl märken.

Ring eller skriv om info:

F:a ELEKTRONEKA

Rune Grundström
Fågelstigen 47
911 02 VÄNNÄSBY
Tel 0935/20625 (säkr efter 18.00)

LAGERRENSNING

-begränsat parti -

2102 (450 nS)

2114 (450 nS)

Begär offert !

BHIAB electronics
0176-18425

CC-8 DIGITAL KASSETTBANDSPELARE

En idealisk och lätt hanterlig enhet för användande som yttre massa minne. CC-8 innehåller bl.a. följande:



Kontakta oss för närmare information.

HOBBY DATA

Malmö:

Föreningsgatan 67,
Postadress: Fack, 200 12 Malmö,
Tel. 040/97 17 77. Telex 32871 HOBBYDA S

Öppet: Tisdag – Fredag 12–18 Lördag 11–14

Stockholm:

Mariebergsgatan 17-23, T Fridhemsplan,
uppgång 3:1 Görans sjukhus,
Postadress: Box 12034, 102 21 Stockholm
Tel. 08/50 03 03

Öppet: Tisdag – Fredag 12–18 Lördag 11–14

NYHETER från sabtronics

LÄTTBYGGDA INSTRUMENT-BYGGSATSER!

Modell 2000 Digital-multimeter

Ett 3 1/2 siffrors instrument i proffsklass!

- Basnoggrannhet: 0.1% ± 1 siffra
- Automatisk polaritet och nollställning
- Visar ±1999, aut. områdesindikering
- Inbyggd kalibreringsreferens
- Överbelastningsskyddat
- 9 mm LED display, batteridrift
- Dim: 20x165x75 cm, 0.7 kg
- Instruktiv steg-för-steg byggbeskrivning på svenska!

Fabriksmonterad och kalibrerad 875:- inkl. moms



580:-


DC volt: 100 µV - 1400V
AC volt: 100 µV - 1000V
DC amp: 10 nA - 2 A
AC amp: 10 nA - 2 A
Resistans: 0 Ohm - 20 Mohm
Ingångsimpedans: 10 Mohm, 25 pF

Marknadens, i sin prisklass, förnämsta multimeter!

Modell 8100 Frekvens-räknare

Ett mycket avancerat instrument, konstruerat med det senaste inom LSI-tekniken

- 8 siffrors LED display, flytande decimalpunkt
- Nollundertryckning och områdesindikering
- Noggrannhet: ±1 siffra + tidsbasens noggrannhet
- Valbar upplösning 0.1 Hz, 10 Hz
- Valbar dämpning x1, x10, x100
- Känslighet: mindre än 10 mV RMS / 70 MHz
- " " " 15 mV RMS / 120 MHz
- Valbar inimpedans: 50 ohm eller 1Mohm / 25 pF
- Tidsbasens stabilitet: ±5ppm/år efter uppvarming
- Temperaturstabilitet: ±10ppm/°C
- Överbelastningsskydd till 300V peak
- Max inspanning: 150V / 10 kHz
30V / 2 MHz
3V / 120 MHz

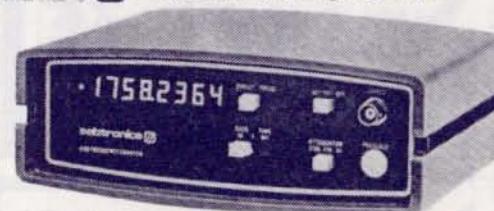

795:-

Mätområde:
20 Hz - 100 MHz garanterat
(10 Hz - 120 MHz typical)
med prescaler:
20 Hz - 600 MHz garanterat
(10 Hz - 650 MHz typical)
(Prescaler kommer i mom-kort)

KVALITETS BYGGSATSER TILL LÅGPRISSER!!

Den nya generationen miniräknare!

Kalkylator + tidsdator

SC 8W

En liten befärdig tidsmaskin! elegant guldfärgat hölje med fodsal av skinnimit. 8 sifra, lätt avläslbara siffror av flytande kristall (LED) visar automatiskt datum, veckodag, förmiddag eller eftermiddag, timme, minut och sekund. Automatiskt datumvisning vid modus.

Klockan går oavbrutet, även när kalkylatören används. Med stoppus som mäter ned till 1/6 sek, totaltid, instanstid, eller sammanlagd tid längst 9 tim 59 min 59 sek. Intervalltid, stallbar alarmfunktion med ljudsignal en bra påminnelse i olika sammanhang, när tider ska passas.

Ingen strömbräcka, batterierna räcker ca 1000 tim (1½ år).

Kalkylator med de fyra räknesättarna, automatisk konstant, %, %V, teckenbyte, ackumulerande minne med indikering, korrigeringstangent, flytande decimalkomma, alltid korrekt tecken.



mefa Electronic Import
Box 4029, 28104 Hössleholm

Tel. 044-84149

Sänd mig mot postförskott, 10 dagars returrätt:
— st Modell 2000 byggsats å 580:- inkl. moms
— st Modell 2000 monterad å 875:-
— st Modell 8100 byggsats å 795:-
— st SC 8W miniräknare å 235:-

Namn _____
Adress _____
Postnr. _____ Postadr. _____

Direkt från importören — inga mellanhänder!

From nästa nummer börjar radannonserna. Priset per rad blir **ENDAST 10:-**. Tag chansen — sälj din gamla mikrodator.

Sänd kupongen till:
MIKRODATORN
Radannonser
Box 109
126 22 HÄGERSTEN

DET	GÄR	IN	30	TECKEN	PÄ	RÄDEN
-----	-----	----	----	--------	----	-------

Namn.....

Adress.....

Postadr.....

ENDAST mot förskott till
postgiro 5 37 00-1

Prenumerera NU. Tom 31/12 får Du en helårsprenumeration för **ENDAST 39:-**.

Ja, jag vill prenumerera på **MIKRODATORN**.

39:- Helår (6 nr)

OBS: Premiärerbjudande gäller t o m 31/12 1978.

43:- Helår (6 nr).

Jag betalar när inbetalningskortet kommer.
Dessutom får jag tidningen utan extra kostnad hem i brevlådan.

TEXTA TYDLIGT.

Namn _____

Adress _____

Postadress _____

Kan sändas
ofrankerad
inom Norden
Adressaten
betalar
portot

MIKRODATORN

Svarsförsändelse

Kontonummer 4718

S- 126 20 HÄGERSTEN

SVERIGE

Jag önskar mera artiklar inom:

- Programvara
- Bygg själv
- Hårdvaruteori
- Test av färdiga datorsystem
- Annat

VIDEOTERMINALER

MICRO TERM ACT V
DEN PRISBILIGASTE, "SMARTA"
TERMINALEN PÅ DEN SVENSKA
MARKNADEN

Display: Stora och små bokstäver, 28 x 80 tecken
resp 48 x 39 vid s.k. split screen, autoscrolling,
hel eller halv intensitet, skyddade fält, editerings
funktioner m.m.

Keyboard: Full ASCII + separat numeriskt tang.
bord, auto repeat.

Levereras med RS232/20 ma strömslinga 300-
19200 baud. Hel eller halv duplex. Printer utg.
110-9600 baud. Antireflexbehandlad skärm
220V/50 Hz. Pris: 5.800:- exkl moms.

HOBBY DATA

Malmö:

Föreningsgatan 67,
Postadress: Fack, 200 12 Malmö,
Tel. 040/97 17 77. Telex 32871 HOBBYDA S

Öppet: Tisdag - Fredag 12-18 Lördag 11-14

Stockholm:

Mariebergsgatan 17-23, T Fridhemsplan,
uppgång S:t Görans sjukhus,
Postadress: Box 12034, 102 21 Stockholm
Tel. 08/50 03 03

Öppet: Tisdag - Fredag 12-18 Lördag 11-14

Kontakta oss för närmare information.

SMÅDATORBUTIK I LINKÖPING

**Nu har vi öppnat en butik i Linköping
Du hittar oss på Barnhemsgatan 16**

**Öppet: Onsdag - Fredag 13 - 19
Lördag 10 - 14**

**Vi har specialpris på vårt minneskort
CCS 802 8K RAM Byggsats 1095:-**

**Vår katalog mot 3:50 i frimärken
Cogito Computer Systems
Box 100 65, 580 10 Lkpg 013 - 145230**

MICRO TERM ACT 1a EN TELETYPE ERSÄTTARE TILL LÄGPRIS

64 x 16 tecken, stora resp små bokstäver,
autom. scrolling, programmerbar cursor, ton
krets m.m.

Levereras med RS232 110-19200 baud. Hel
duplex. 220V/50 Hz. Videoutgång enl Euro-
peisk standard. Kräver separat videoenhet
tex, en modifierad TV. Pris 2.570:- exkl
moms.



PRIVATDATORN — din egen dator. Förf.
B G Wenersten. 183 sidor ISBN 91-41-
14371-0.

Boken vänder sig till dig som inte har
några speciella förkunskaper om datateknik.
Men också till dig som kanske kan
både elektronik och programmering, men
som vill ha ett säkert grepp om vad som är
möjligt (och inte möjligt) med en alldeles
egen dator.

Pris 58:-

MIKRODATORN, Förf. S Å L Bergström,
260 sidor, 150 illu. ISBN 91-970296-0-2.

En svensk bok som är pedagogiskt upp-
lagd och riktar sig till dem som vill skaffa
sig grundläggande kunskaper i mikrodatat-
teknik.

Den behandlar mikroprocessorns upp-
byggnad, vad den kan användas till och
hur den programmeras. Lämplig för kurs-
verksamhet och självstudier.

Pris 60:-

SÄLJES AV:

MIKRODATATORN
Box 109 TEL 08-45 57 74
126 22 HÄGERSTEN PG. 5 37 00-1

**ALLA PRISER INKL. MOMS,
FRAKT TILLKOMMER,**

MICROPROCESSOR — From chips to
systems. Förf. Rodny Zaks, 416 sidor,
200 illu. ISBN 0-89588-001-8.

En mycket välskriven bok för teknikern
som vill lära sig mikrodatorernas funktion
och användning. Boken beskriver på ett
lättläst sätt det mesta om grunderna, den
interna funktionen hos mikroprocessorn,
systemkomponenter, jämförelser mellan
olika mikroprocessorer, användningsområ-
den, interfacing, programmering, systemut-
veckling. Även beskrivningar på 8080 och
6800.

Pris 98:-

**MICROPROCESSOR INTERFACING
TECNICAS**. Förf. A Lesea & R Zaks. 416
sidor, 320 illu. 2:a upplagan. ISBN
0-89588-003-2.

Boken för alla som vill lära sig att ansluta
en mikroprocessor till yttervärlden. Bo-
ken beskriver på ett begripligt sätt om sam-
mansättning av mikroprocessorn, I/O
grunderna, anslutning av periferi enheter,
olika buss standard tex S-100, D/A & A/D
omvandlare, time share system och felsök-
ning.

Pris 98:-

The Scelbi/BYTE Primer. Förf. C Helmers
& N Wadsworth. 400 sidor.

En praktisk bok med många tips och
konstruktioner. Boken beskriver vad du
kan använda mikrodatorn till, hur mikro-
datorn gör sitt jobb, hur man bygger ett
system och hur man programmerar sin mik-
rodatator.

Pris 110:-

LÄGPRISDISTRIBUTÖREN ERBJUDER . . .

För Mikrodatorbygget: CPU:n, Supportkretsar, Minnen, Wire-Wrap material, Tangentbord, Litteratur. Bra sortering av övriga komponenter för elektro-nikhobbyn. Begär katalogen - Starten på en god affär. Kostar kr. 2:50 i frimärken eller på postgiro 86 45 78-0

dilectra

BOX 7064 630 07 ESKILSTUNA 7



SVERIGES LÄGSTA PRISER?

Virverktyg
WSU 30 39.75
BW 630 230:-

Virsocklar (förgyllda)
14-pinnars 1.80
16-pinnars 2.00

Vi har även virkort,
kortkontakter mm

Virtråd (blå, röd, gul, vit)
Rulle 100' (30m) 14.95
Skalad 100x3" (prisex) 5.50

Alla priser inkl. moms.
Skicka efter vår prislista.

NORDKONSULT

Guldhedstorget 1
413 21 Göteborg
pg: 84 26 33-0

HOBBY DATA

Leverantören av mikrodatorsystem, allt ifrån små enkortsdatorer — introduktionssatser till större administrationssystem och utvecklingssystem.

Vi erbjuder bl. a. följande fabrikat:

* IMSAI * NASCOM * CROMEMCO *
IMS * NATIONAL MULTIPLEX *
MICROPOLIS * MICRO TERM * EXIDY *
LUXOR * PROBLEM SOLVERS * ICOM *
SYSTEM * SPACE BYTE * VECTOR *
TEXAS INSTRUMENT * DIABLO *
FRIKA * MULLEN *

· BÖCKER · TIDNINGAR · PROGRAMVARA ·

HOBBY DATA

Malmö:

Föreningsgatan 67,
Postadress: Fack, 200 12 Malmö.
Tel. 040/97 17 77. Telex 32871 HOBBYDA S


Öppet: Tisdag — Fredag 12–18 Lördag 11–14

Stockholm:

Mariatorget 17-23, T Fridhemsplan,
uppgång S:t Görans sjukhus.
Postadress: Box 12034, 102 21 Stockholm
Tel. 08/50 03 03

Öppet: Tisdag — Fredag 12–18 Lördag 11–14

TELMAC 1800 HOBBY DATOR KIT

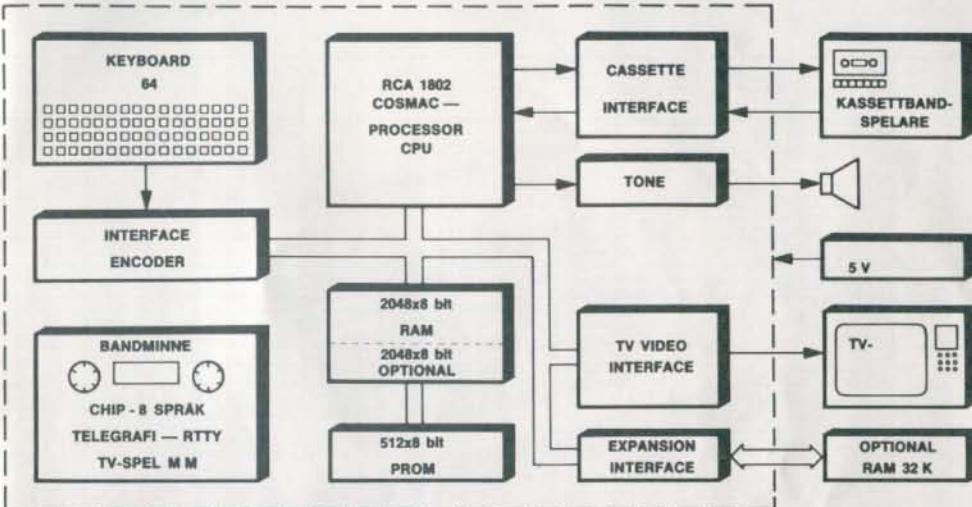

TELMAC 1800 är en mikrodator i byggsats konstruerad kring RCA's mikroprocessor CDP 1802. Med TELMAC 1800 kan Du göra och spela grafiska TV-spel med hjälp av ett speciellt grafiskt programspråk CHIP-8 om 31 instruktioner. Datoren är lätt att expandera för kontrollapplikationer via en 40-pins hållare, som är förbunden med alla minnesdelar & I/O.

Genom att komplettera datoren med OSM-200 CRT kit kan man utnyttja TELMAC 1800 för programmering med basic.

En med OSM-200 fullt utbyggd TELMAC 1800 erbjuder en kompakt dator på två krets-kort (vardera 167 x 167 mm) och med två videoutgångar — en för grafisk display och en för textskrivning med 16 rader och 64 tecken per rad, på kortet expanderbar RAM till 12 kB, kassettinterface (100 byte/sek), toninterface, kristallstyrda klocka och monitorprogram i ROM. En enkel variant av tangentbord (64 tecken) ingår.

Dokumentationen är på svenska och pedagogiskt genomarbetad. Ett trettio-tal program listade eller på kassetband (maskinspråk, CHIP-8 och TINY BASIC) ger ett utförligt studieunderlag. Aktuella priser (inom parantes angivna exkl moms) inkl moms:

TELMAC 1800 med 2 kB RAM	1425,00	{ 1181,35 } kr
Sats för utbyggnad till 4 kB RAM	208,45	{ 172,80 } kr
Programband för den late (ingår i listform i dok)	145,00	{ 120,20 } kr
HF-modulator för anslutning till TV	70,00	{ 58,00 } kr
OSM-200 CRT med programband & TINY BASIC	1395,00	{ 1156,45 } kr
Sats för utbyggnad till totalt 12 kB RAM	942,00	{ 780,90 } kr

Service- & Informationscentra
Distribution & försäljning

BHIAB electronics

Box 216 — 761 00 NORRTÄLJE
Tfn. 0176/184 25



Teletype 43 med svenska tecken

Den nya Teletype® kompatibla textskärmterminalen av god ergonomisk design som uppfyller dagens baskrav för den genomtänkta arbetsplatsen.

Skärmen är 12" non-glare med filter option för gul text på brun grund.

Teckenuppsättning 94-ASC11. Teckengenerator matris för tydliga versala och gemena tecken.

Redigeringsfunktioner som "clear to end of line" samt direkt "cursor address".

Tangentbordet kan utformas efter användares önskemål och möjlighet finnes till olika placeringar av svenska tecken enligt SIS-normer.

Interface RS 232, 110-9600 bps

Funktionstangenterna samt numeriskt tangentbord som option.

Utgång för anslutning av skrivare serial, parallell eller buffrad parallell option.

Design för dagens och framtidens ADB och datakommunikation.

DEXTRAFERM ab

datakommunikation · terminaler · service

Renstiernas Gata 25 S-116 31 Stockholm, Sweden

Telefon 08-41 90 72, 41 90 74